

Circuitos combinatórios

João Canas Ferreira

Outubro de 2017



Tópicos

1 Álgebra de Boole

- Representação abstrata do processamento binário
- Especificação algébrica
- Representações canónicas

2 Portas lógicas

- Portas elementares
- Descrição hierárquica de circuitos

3 Circuitos padrão

- Multiplexadores
- Descodificadores
- Codificadores

1 Álgebra de Boole

Representação abstrata do processamento binário

Especificação algébrica

Representações canónicas

2 Portas lógicas

Portas elementares

Descrição hierárquica de circuitos

3 Circuitos padrão


Multiplexadores

Descodificadores

Codificadores

Tratamento de informação binária

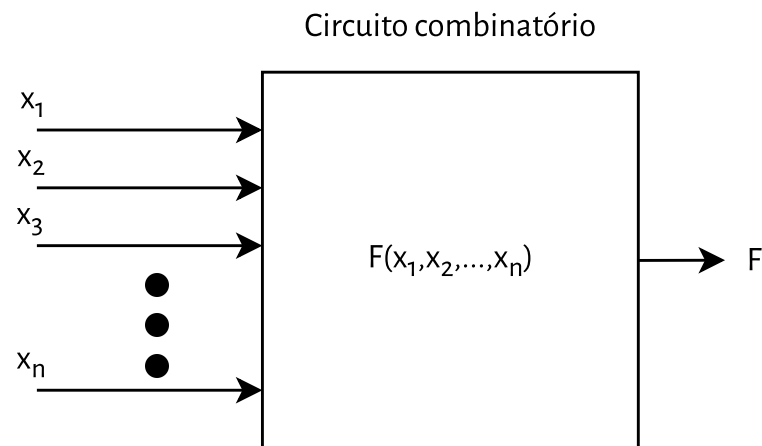▣ Como definir e representar o tratamento de informação binária?



▣ Modelo concetual mais simples: “caixa negra” que tem n entradas e 1 saída. O valor binário da saída depende da **combinação** de valores binários presentes nas entradas.

▣ Como definir a função F das n entradas binárias?

Definição exhaustiva

▣ Como as combinações de valores de entrada são finitas, podemos fazer uma lista (tabela) exhaustiva do valor de saída correspondente a cada uma. Exemplo:

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0


- ▣ Tabela de verdade (considerando 1 como verdadeiro e 0 como falso)
- ▣ Para uma função de n variáveis binárias, quantas linhas tem a tabela?
- ▣ Como calcular a **composição de funções**? (Quando um valor de entrada é, por sua vez, função de outros valores?)

Expressão algébrica


- ➡ A especificação e composição das funções de variáveis binárias pode ser simplificada com a introdução de expressões algébricas.
- ➡ Em 1938, Claude Shannon propôs a utilização de um método de cálculo inventado no século XIX (1854) pelo Reverendo George Boole para expressar as “leis do raciocínio”.

Nota: Esse método é equivalente ao cálculo da lógica proposicional.

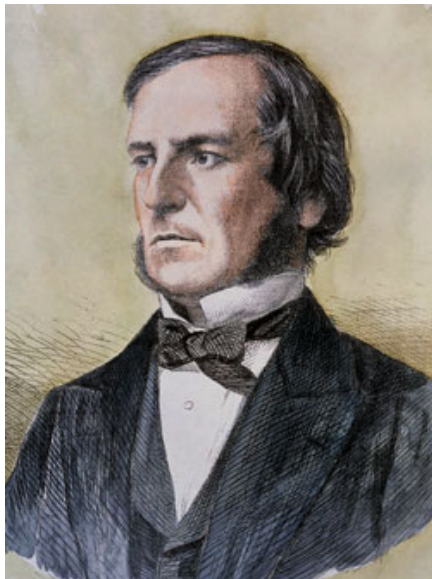- ➡ A formalização das operações associadas designa-se por **Álgebra de Boole** e pode ser feita sem requerer uma interpretação como “leis do raciocínio”.



George Boole

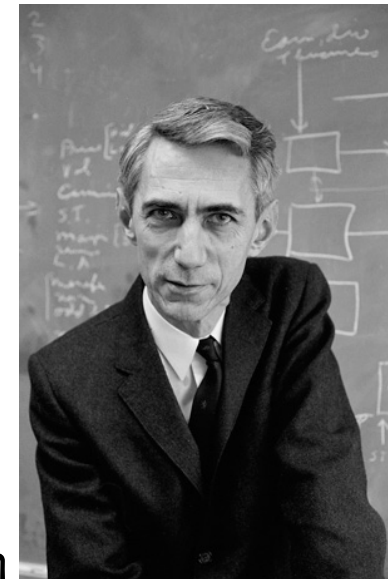

Claude Shannon

Axiomas de Álgebra de Boole

► Uma **álgebra de Boole** é constituída por um conjunto A , dotado de duas operações binárias $+$ e \bullet , uma operação unária $\bar{}$ (complemento) e tendo (pelo menos) dois elementos distintos 0 e 1 .

► Para quaisquer $x, y, z \in A$, valem os seguintes axiomas (Huntington, 1904)

$x + 0 = x$	$x \cdot 1 = x$	(identidade)
$x + y = y + x$	$x \cdot y = y \cdot x$	(comutatividade)
$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	(distributividade)
$x + \bar{x} = 1$	$x \cdot \bar{x} = 0$	(complemento)

► Notações alternativas: \vee para $+$ \wedge para \bullet $\neg x$ para \bar{x} .

► **Princípio da dualidade:** A uma igualdade verdadeira corresponde outra igualdade verdadeira obtida pelas trocas seguintes:

$$+ \leftrightarrow \bullet$$

$$0 \leftrightarrow 1$$

(Porquê?)

► Para circuito digitais:

álgebra de Boole com $A = \{0, 1\}$ (apenas dois elementos: 0 e 1)

Alguns teoremas úteis

▣▣▣▣ Precedência decrescente: negação, e-lógico (\bullet), ou-lógico ($+$).

1 variável	
$x + x = x$	$x \cdot x = x$
$x + 1 = 1$	$x \cdot 0 = 0$
$\overline{\overline{x}} = x$	
2 variáveis	
$x + x \cdot y = x$	$x \cdot (x + y) = x$
$x + \bar{x} \cdot y = x + y$	$x \cdot (\bar{x} + y) = x \cdot y$
$(x + y) + (\bar{x} \cdot \bar{y}) = 1$	$(x \cdot y) \cdot (\bar{x} + \bar{y}) = 0$
$(x + y) \cdot (\bar{x} \cdot \bar{y}) = 0$	$(x \cdot y) + (\bar{x} + \bar{y}) = 1$
$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$	$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$
3 variáveis	
$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$	$x + (y + z) = (x + y) + z$
$x \cdot y + \bar{x} \cdot z + y \cdot z = x \cdot y + \bar{x} \cdot z$	$(x + y) \cdot (\bar{x} + z) \cdot (y + z) = (x + y) \cdot (\bar{x} + z)$

leis de de Morgan (não é gralha!)

▣▣▣▣ Para a álgebra de Boole (de 2 elementos), os teoremas podem ser demonstrados construindo as tabelas de verdade das expressões de ambos os lados da igualdade e confirmando que as colunas dos resultados são iguais.

Simplificação de expressões

▀ Axiomas e teoremas podem ser usados na simplificação de expressões.

Exemplo (por convenção, pode omitir-se o operador \bullet):

$$\begin{aligned}\overline{AB} (\overline{A} + B)(\overline{B} + B) &= \overline{AB} (\overline{A} + B) \\ &= (\overline{A} + \overline{B}) (\overline{A} + B) && \text{lei de de Morgan} \\ &= \overline{A} + \overline{B}B && \text{distributividade} \\ &= \overline{A}\end{aligned}$$

▀ Alternativas:

- ▀ mapas de Karnaugh (método gráfico; até 6 variáveis)
- ▀ método Quine-McClusky (Karna3 em <http://bit.ly/boolmin>)
expressões mínimas de dois níveis (pode demorar muito tempo)
- ▀ métodos heurísticos (Logic Friday em <http://www.sontrak.com/>)
programa original: Espresso
(<http://bit.ly/espresso-sources>)

Teorema de expansão de Boole (Shannon)

▮▮▮ Para qualquer função booleana vale sempre:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \cdot F(1, x_2, \dots, x_n) + \overline{x_1} \cdot F(0, x_2, \dots, x_n)$$

▮▮▮ A aplicação repetida da expansão permite escrever qualquer função na **forma canónica disjuntiva** (soma de produtos).

Exemplo para duas variáveis:

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2) &= x_1 \cdot F(1, x_2) + \overline{x_1} \cdot F(0, x_2) \\ &= x_1 x_2 \cdot F(1, 1) + x_1 \overline{x_2} \cdot F(1, 0) + \overline{x_1} x_2 \cdot F(0, 1) + \overline{x_1} \overline{x_2} \cdot F(0, 0) \end{aligned}$$

A expressão corresponde à tabela de verdade:

x_1	x_2	$F(x_1, x_2)$
0	0	$F(0, 0)$
0	1	$F(0, 1)$
1	0	$F(1, 0)$
1	1	$F(1, 1)$

Forma canónica disjuntiva

Uma função booleana de n variáveis pode ser expressa por uma soma de produtos (termos), em que cada produto inclui **uma só vez cada uma das variáveis ou o seu complemento**.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$F(x_2, x_1, x_0) = (\overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}) + (\overline{x_2} x_1 x_0) + (x_2 \overline{x_1} \overline{x_0}) + (x_2 x_1 \overline{x_0})$$

Cada um destes termos designa-se por **termo mínimo** ou *minterm*.

Existe uma correspondência direta entre a forma canónica disjuntiva de uma função booleana e a sua tabela de verdade (considerando as variáveis pela mesma ordem).

Somas de produtos mínimas

- ▀ A forma canónica disjuntiva mostra que é possível representar qualquer função booleana com **expressões de dois níveis**.
- ▀ A forma canónica disjuntiva é uma soma de produtos (SOP), mas não é, geralmente, a expressão desse tipo com o menor número de termos ou os termos mais simples (com menos variáveis).
- ▀ Mapas de Karnaugh ou o método de Quine-McCluskey permitem obter SOPs mínimas de forma sistemática.
- ▀ Também se pode usar simplificação algébrica.

$$\begin{aligned} F(x_2, x_1, x_0) &= (\overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}) + (\overline{x_2} x_1 x_0) + (x_2 \overline{x_1} \overline{x_0}) + (x_2 x_1 \overline{x_0}) \\ &= (\overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}) + (\overline{x_2} x_1 x_0) + x_2 \overline{x_0} (\overline{x_1} + x_1) \\ &= (\overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}) + (\overline{x_2} x_1 x_0) + x_2 \overline{x_0} \end{aligned}$$

Forma canónica conjuntiva

➡ Devido ao princípio da dualidade, uma função booleana de n variáveis também pode ser expressa por um produto de somas (termos), em que cada soma inclui **uma só vez cada uma das variáveis ou o seu complemento**.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$F(x_2, x_1, x_0) = (x_2 + x_1 + \overline{x_0}) \cdot (x_2 + \overline{x_1} + x_0) \cdot (\overline{x_2} + x_1 + \overline{x_0}) \cdot (\overline{x_2} + \overline{x_1} + \overline{x_0})$$

- ➡ Cada um destes termos designa-se por **termo máximo** ou *maxterm*.
- ➡ Fixada a ordem das variáveis, existe uma correspondência direta entre a forma canónica conjuntiva de uma função booleana e a sua tabela de verdade.
- ➡ A forma canónica conjuntiva é um **produto de somas** (POS), mas não é, geralmente, a expressão mais simples desse tipo.

1 Álgebra de Boole

Representação abstrata do processamento binário

Especificação algébrica

Representações canónicas

2 Portas lógicas

Portas elementares

Descrição hierárquica de circuitos

3 Circuitos padrão

Multiplexadores




Descodificadores

Codificadores



Elementos para processamento lógico de informação

► Para realizar fisicamente o processamento da informação, são usados circuitos eletrónicos que realizam as funções lógicas elementares: **portas lógicas**.

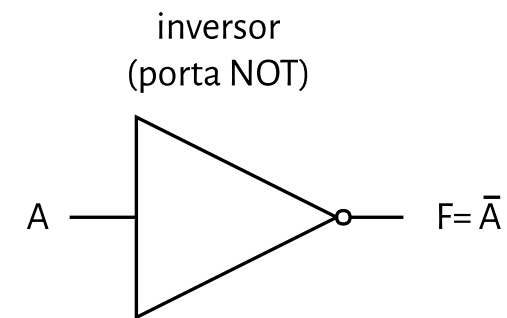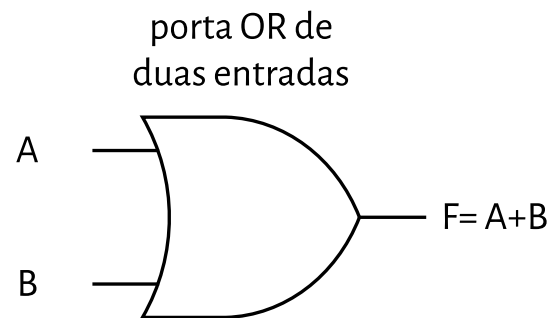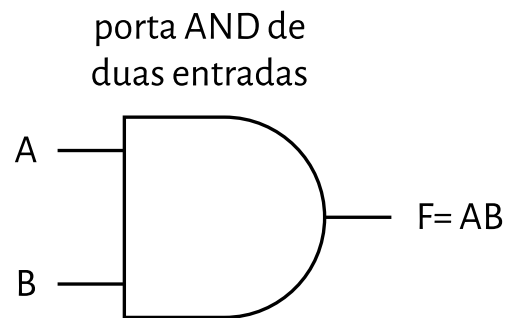► Quando não interessam os detalhes de implementação, usam-se símbolos para representar cada porta lógica.



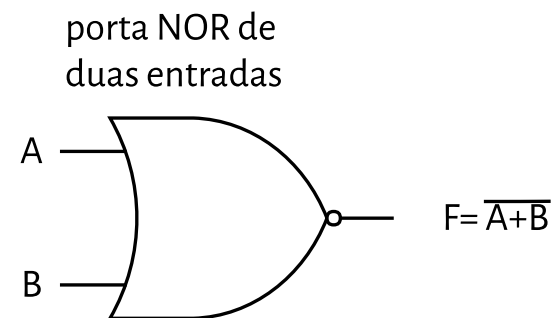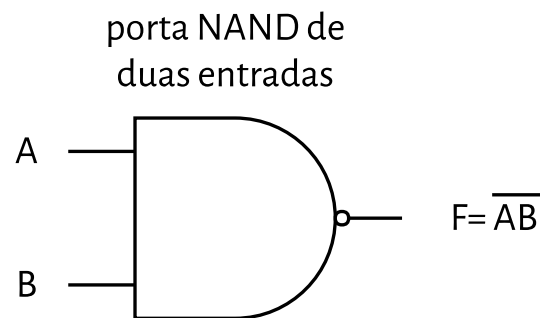► Também existem portas lógicas que combinam a negação com outras operações lógicas.




► Existem versões destas portas com mais entradas (3, 4, ...) [exceto inversor].

As portas lógicas XOR e XNOR


➡ OU-exclusivo: $F = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$

OU-exclusivo negado: $F = A \odot B = AB + \bar{A}\bar{B}$

porta XOR de
duas entradas

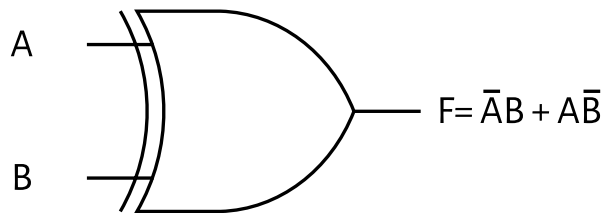

porta XNOR de
duas entradas

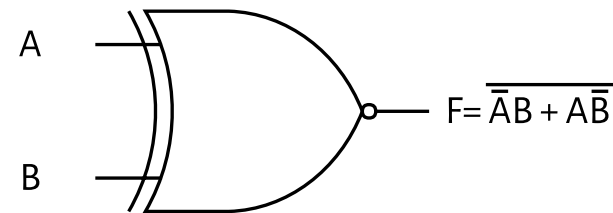

A	B	$A \oplus B$	$A \odot B$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

➡ OU-exclusivo é igual a 1 quando as entradas são diferentes.

➡ OU-exclusivo negado é igual a 1 quando as entradas são iguais.

➡ $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$ $A \odot (B \odot C) = (A \odot B) \odot C$


➡ $A \oplus 0 = A$ $A \oplus 1 = \bar{A}$ $A \oplus A = 0$ $A \oplus \bar{A} = 1$

➡ $A \oplus \bar{B} = \bar{A} \oplus B = \overline{(A \oplus B)} = A \odot B$

Circuitos com portas lógicas

Existe uma correspondência direta entre uma função lógica e o circuito de portas lógicas elementares que a realiza.

Exemplo:

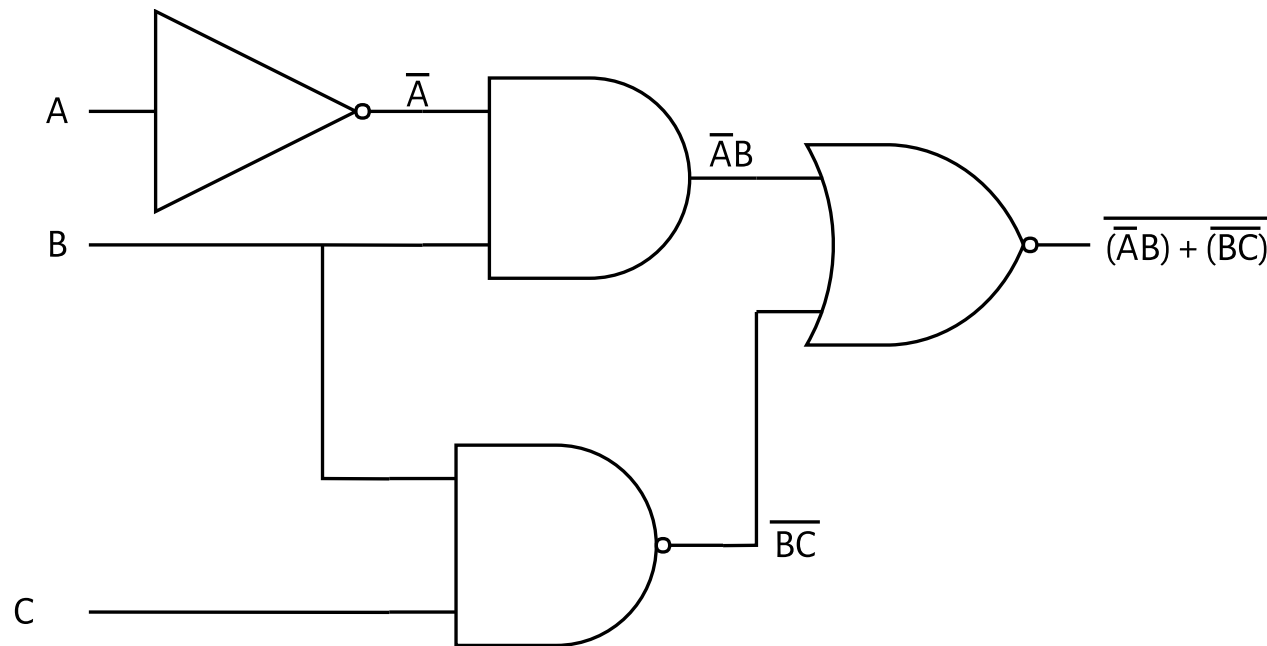


Quanto mais simples for a expressão, mais pequeno é o circuito.

Circuitos diferentes podem realizar a mesma função lógica (correspondem a expressões equivalentes).

Complexidade e modularidade

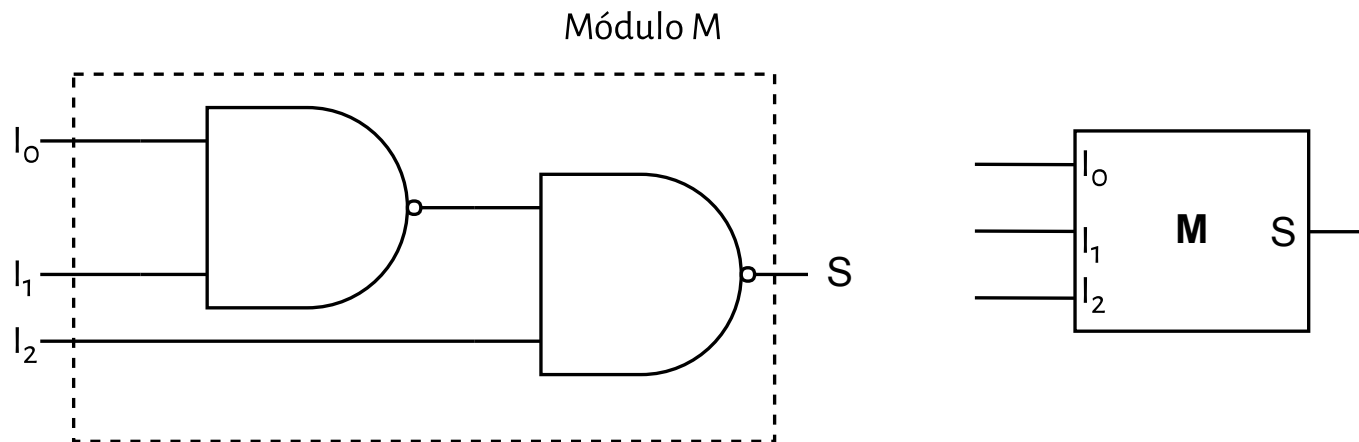- ➡ Circuitos lógicos podem ser muito complexos \Rightarrow como projetá-los?
- ➡ Dividir e conquistar: usar uma abordagem modular e hierárquica:
 - 👉 Portas lógicas são usadas para descrever funções lógicas mais complexas, implementadas por “módulos”.
 - 👉 Os módulos podem ser usados na definição de circuitos lógicos mais complexos.




- ➡ Função lógica $M(I_2, I_1, I_0) = \overline{\overline{I_0} \overline{I_1} I_2}$

Descrição hierárquica

➡ Módulos podem ser combinados com outros módulos e portas lógicas.

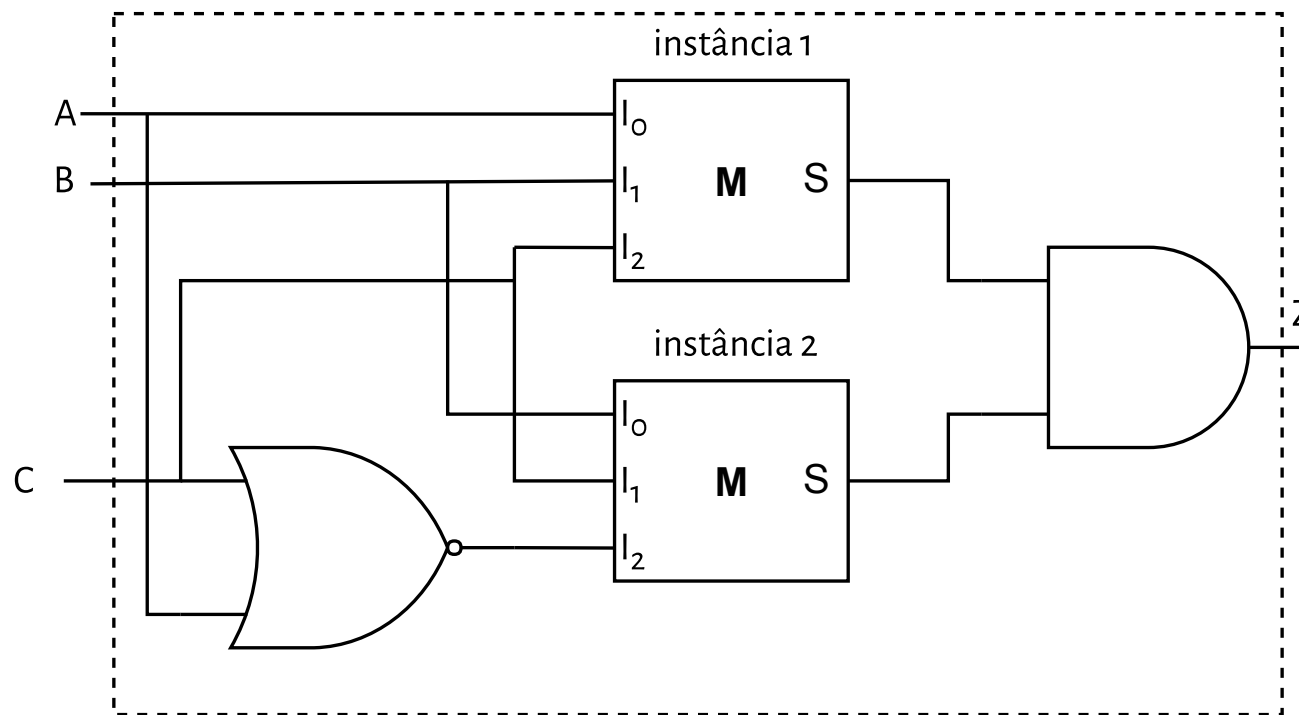
Exemplo de módulo hierárquico $Z(A, B, C) = ?$:



➡ Este processo pode ser repetido um número arbitrário de vezes.

Circuitos iterativos

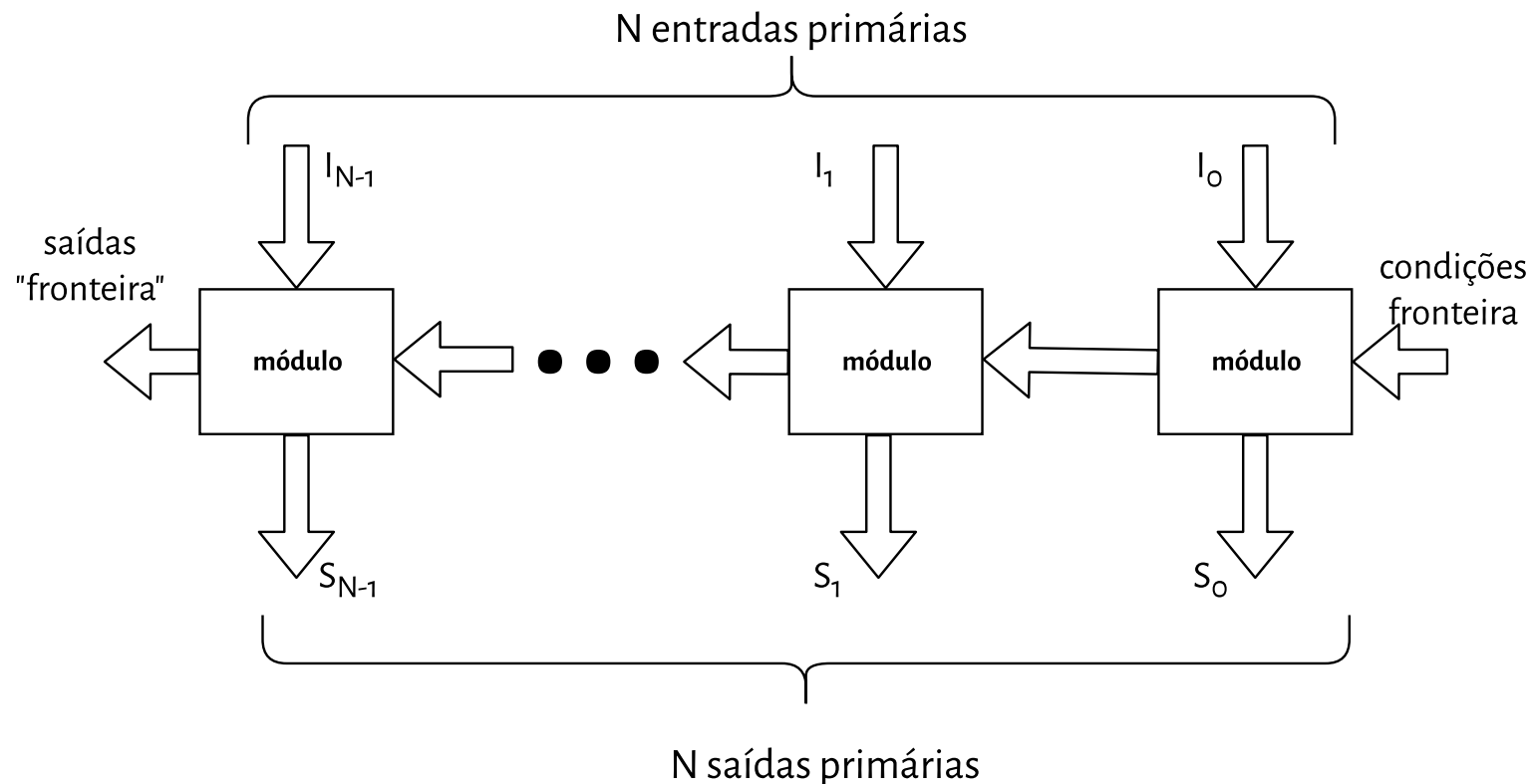➡ Circuitos **iterativos** são constituídos por repetições de um mesmo módulo.




- 1 Identificar e projetar o módulo de base;
- 2 Interligar uniformemente instâncias do módulo base (eventualmente com portas lógicas).

➡ Este tipo de circuito pode ser facilmente expandido.



Somador do tipo ripple-carry

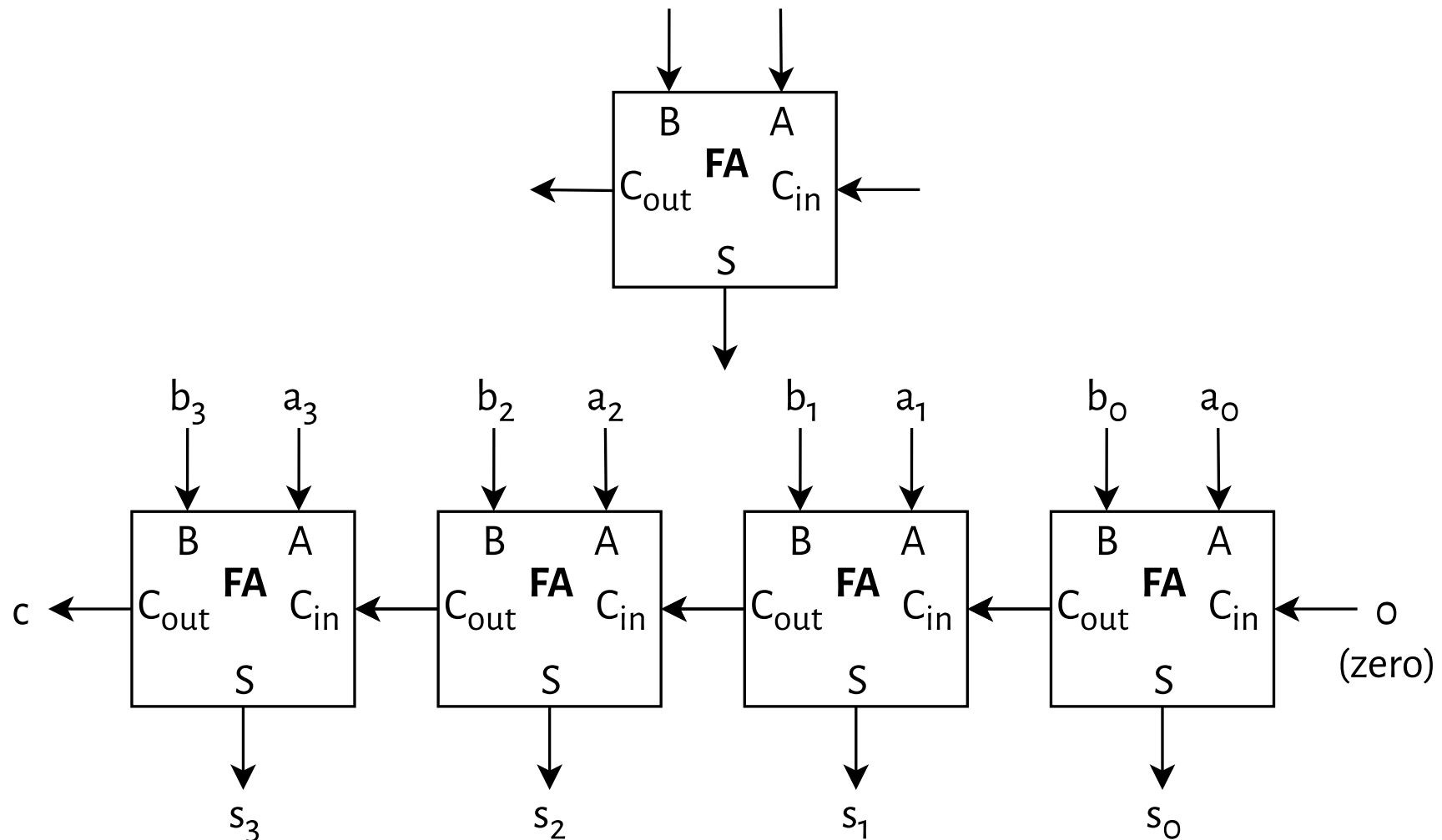- ➡ O somador do tipo *ripple-carry* é um bom exemplo de um circuito iterativo.
- ➡ Exemplo: somar dois números de 4 bits $\mathbf{a_3a_2a_1a_0}$ e $\mathbf{b_3b_2b_1b_0}$ usando um módulo que calcula a soma de 2 bits (FA: *full adder*). Resultado: $\mathbf{s_3s_2s_1s_0}$ e \mathbf{c}



Simplificar diagramas usando barramentos

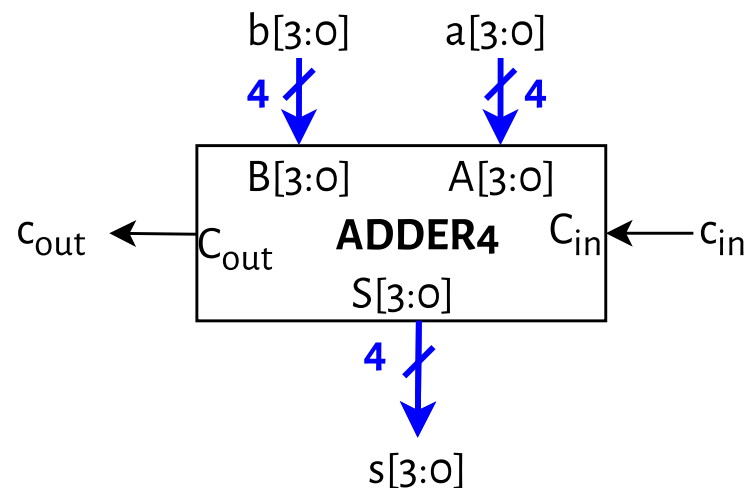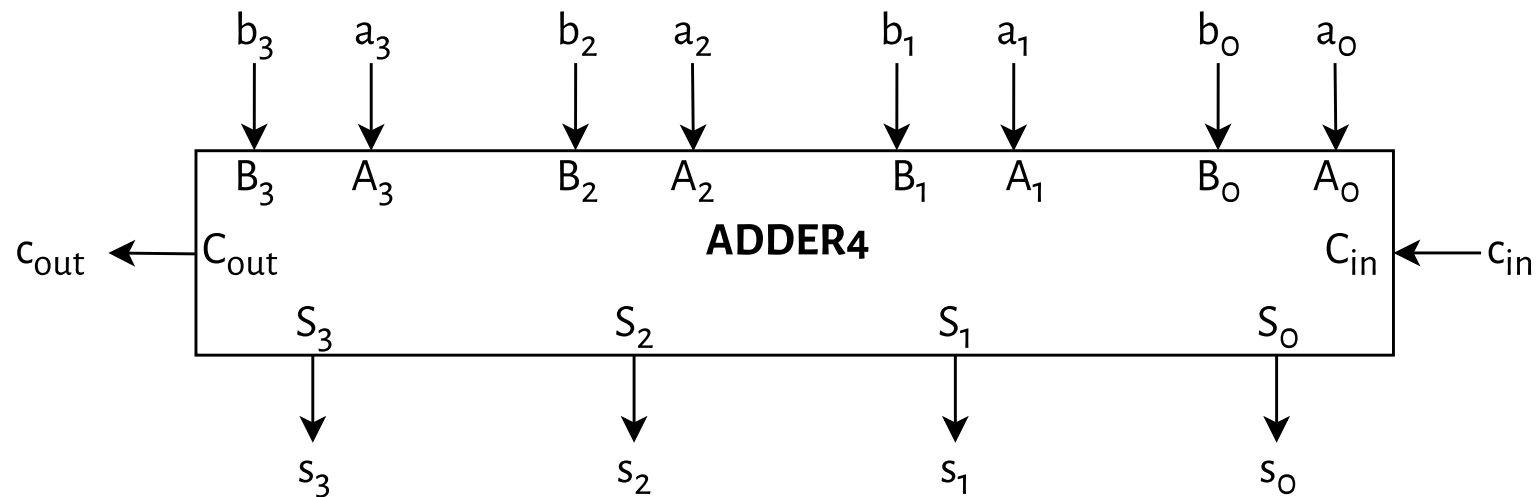- Um “barramento” é um grupo de sinais que interessa tratar como uma unidade. O seu uso simplifica muito os diagramas (comparar as duas figuras).



1 Álgebra de Boole

Representação abstrata do processamento binário

Especificação algébrica

Representações canónicas

2 Portas lógicas

Portas elementares

Descrição hierárquica de circuitos

3 Circuitos padrão

Multiplexadores

Descodificadores

Codificadores

Funções lógicas comuns



- ▀ A experiência mostrou que existe um conjunto de funções lógicas que encontram utilização em muitos sistemas digitais.
- ▀ Essas funções são realizadas por **circuitos padrão** de “média complexidade” (i.e., mais complexos que simples portas lógicas).
- ▀ A sua utilização facilita o projeto de sistemas digitais

O circuito *full adder* estudado anteriormente pode ser considerado uma dessas funções.

- ▀ Outras funções incluem comparadores, des/codificadores de vários tipos, de/multiplexadores.
- ▀ Circuitos padrão estão disponíveis no mercado
- ▀ Existem normas para alguns símbolos “padrão” (ex.: IEEE Graphic Symbols for Logic Functions IEEE-91)
Mais simples: usar um retângulo com entradas (à esquerda) e saídas (à direita).

Multiplexador de 2 entradas

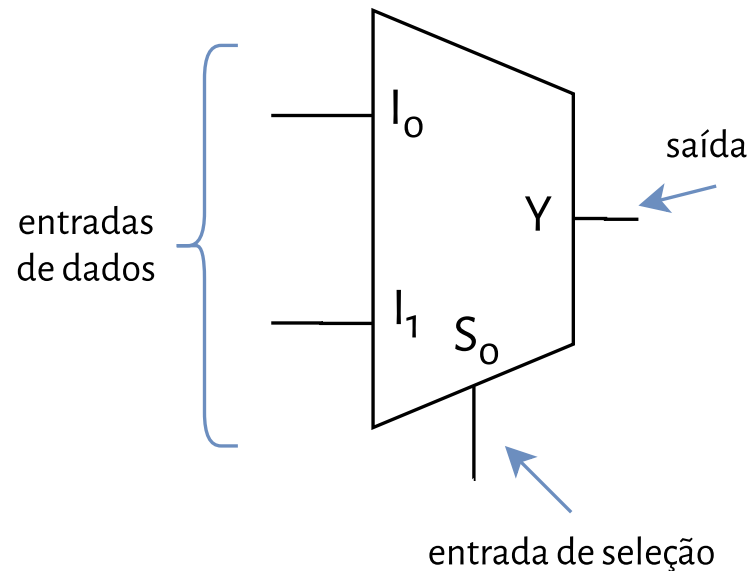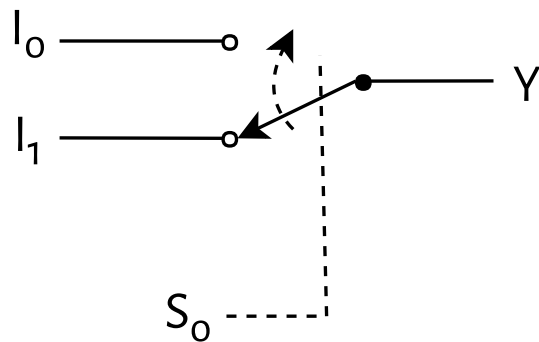Um multiplexador (*multiplexer. mux*) 2:1 é um circuito que permite selecionar uma de duas entradas de dados.



S_0	I_1	I_0	$\text{mux}(I_0, I_1)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Existem multiplexadores 4:1, 8:1, ..., 2^N :1


Um multiplexador 2^N :1 tem N entradas de controlo S_{N-1}, \dots, S_1, S_0

Todas as expressões lógicas podem ser implementadas com multiplexadores 2:1. (Porquê?)

Expressões de n variáveis podem ser realizadas com um multiplexador de n entradas de dados.

Combinar multiplexadores

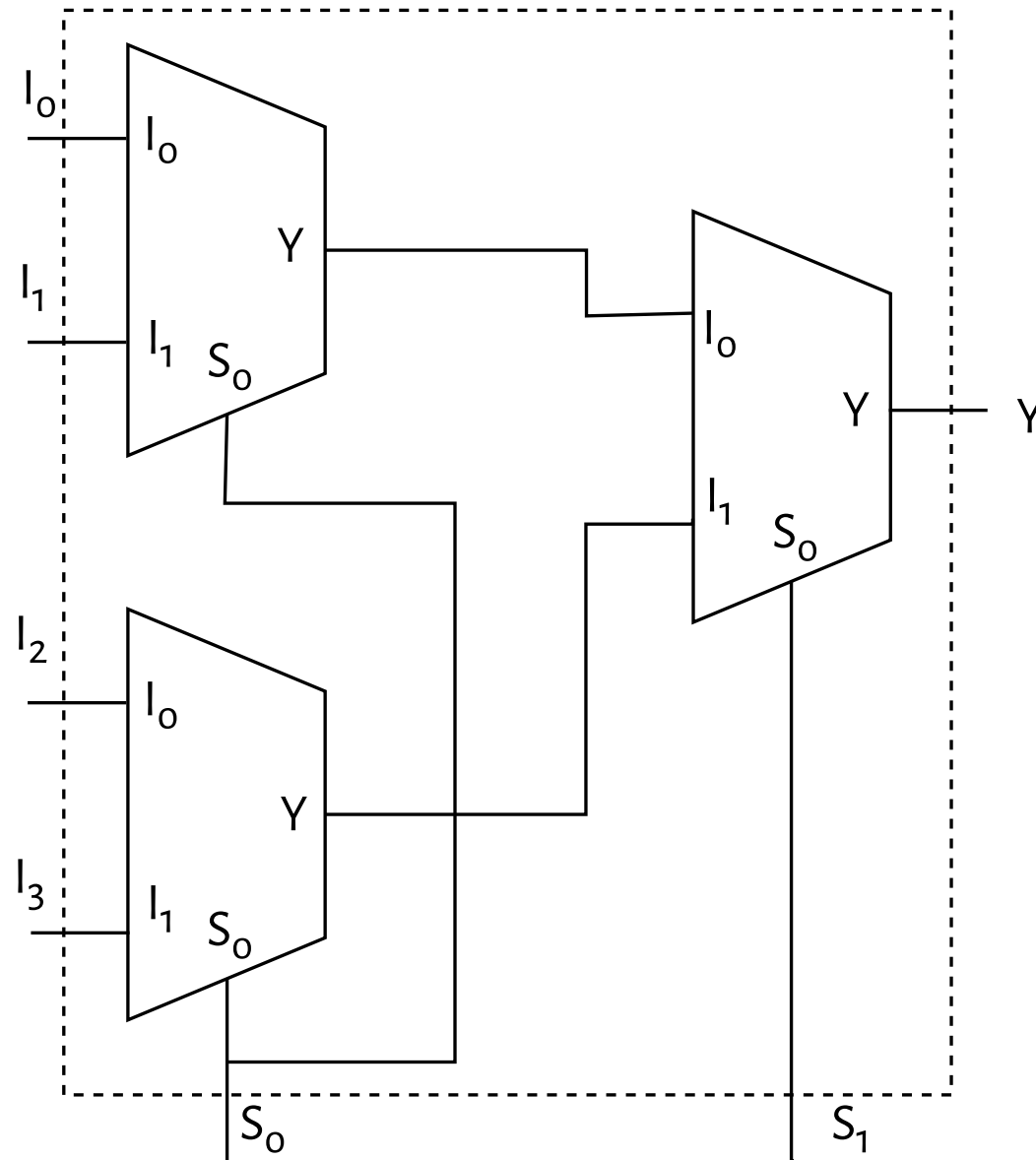
➡ Como construir um multiplexador de 4:1?



Descodificador binário

➡ Descodificador (*decoder*) de N-para-M (geralmente $N < M$) transforma um código noutro com mais bits.

➡ Descodificador binário de N-para- 2^N

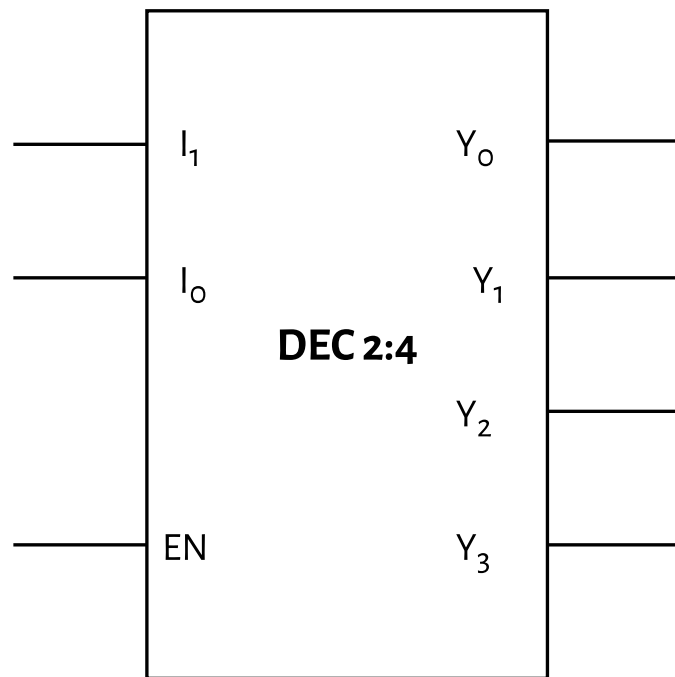

➡ Descodificador binário de 2:4

EN	I_1	I_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

➡ Como fazer um decodificador binário 3:8?


➡ A entrada EN designa-se por **entrada de habilitação** (*enable*).

➡ Descodificador binário seguido de porta lógica OU permite realizar todas as funções de N variáveis. (Como?)

Desmultiplexador

- Um desmultiplexador (*demultiplexer*, *demux*) de $1:2^N$ tem 1 entrada de dados, N entradas de controlo (endereço) e 2^N saídas.
- O valor da saída selecionada é igual ao da entrada de dados (entrada I).

Exemplo: desmultiplexador 1:2 ($N=1$)

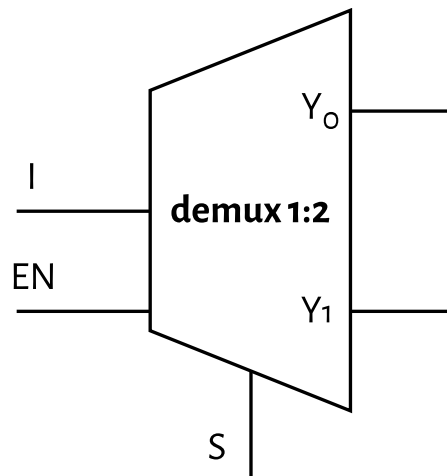


EN	S_0	I	Y_1	Y_0
0	X	X	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

- Um desmultiplexador pode ser considerado como um decodificador binário com uma entrada adicional que define o valor da saída selecionada.
- Como construir um desmultiplexador 1:4 usando circuitos padrão?

Codificador binário

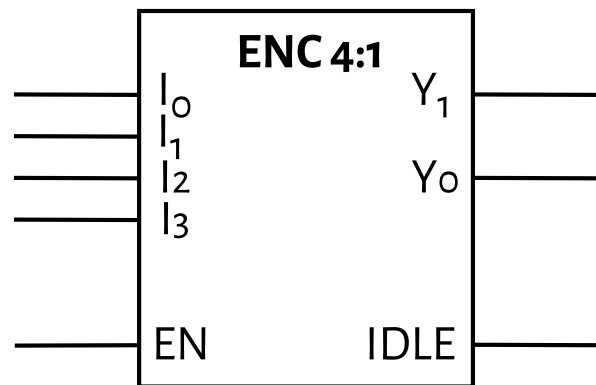- Um codificador (*encoder*) transforma um código de X bits num código de Y bits, com $X > Y$.
- O codificador binário tem 2^N entradas e N saídas (e sinais de controlo).



EN	I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0	IDLE
0	X	X	X	X	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0

- Para as restantes combinações de valores de entrada, as saídas não estão definidas!

Codificador de prioridade

➡ A saída de um codificador de prioridade é definida pela entrada de maior prioridade que estiver a "1".

Exemplo: codificador de prioridade 4:2 (I_3 tem a maior prioridade; I_0 a menor)

PRIOENC 4:1		Y ₁	Y ₀	GS	EO
I ₀					
I ₁					
I ₂					
I ₃					
EI					

EI	I ₃	I ₂	I ₁	I ₀	Y ₁	Y ₀	GS	EO
0	X	X	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	X	0	1	1	0
1	0	1	X	X	1	0	1	0
1	1	X	X	X	1	1	1	0

EI: (*enable input*) circuito habilitado;

EO: (*enable output*) para habilitar circuito de menor prioridade;

GS: (*got something*) está a "1" se EI=1 e alguma entrada de dados está a "1"

👉 Como fazer um codificador de prioridade 8:3 com dois codificadores 4:2 e portas lógicas?

Referências

COD4 D. A. Patterson & J. L. Hennessey, Computer Organization and Design, 4 ed.

COD3 D. A. Patterson & J. L. Hennessey, Computer Organization and Design, 3 ed.

Alguns dos tópicos tratados nesta apresentação são descritos nas seguintes secções de [COD4]:

- apêndice C, secções C.1–C.3

Também são tratados nas seguintes secções de [COD3]:

- apêndice B, secções B.1–B.3