

# Unidade de processamento

## Organização básica

João Canas Ferreira

Novembro de 2018



# Tópicos

- 1 Introdução
- 2 Circuitos de tratamento de dados (*datapath*)
- 3 Unidade de controlo

Contém figuras de “Computer Organization and Design – ARM version”, D. Patterson & J. Hennessey, 5ª. ed., MKP

## 1 Introdução

## 2 Circuitos de tratamento de dados (*datapath*)

## 3 Unidade de controlo

# Organização geral


- A eficiência de execução de um dado programa depende do **número de instruções executadas**, do **número médio de ciclos por instrução** (CPI) e do **período do relógio**.
- A **organização interna** determina o período de relógio e o CPI.
- A organização do processador depende do conjunto de instruções. Existem duas grandes abordagens:
  - RISC = Reduced Instruction Set Computer:  
Instruções simples, que facilitam o projeto do CPU, beneficiando CPI e período de relógio em detrimento do nº de instruções: MIPS, Alpha, Sparc.
  - CISC = Complex Instruction Set Computer:  
instruções mais poderosas, com implementação mais complexa: Intel IA-32.
- O processador tem dois módulos principais:
  - ① unidade de tratamento de dados (*datapath*)
  - ② unidade de controlo: configura a unidade de tratamento de dados segundo a instrução em execução.

# Especificação do modelo de programação

- Pequeno subconjunto de instruções ARMv8 64-bit (AArch64)
- Banco de registos: 32 registos de 64 bits (X0, X1).  
O registo X31 tem sempre 0 (zero). [Nome alternativo: XZR]
- Instruções lógico-aritméticas:
  - ADD      X1, X2, X3                       $X0 \leftarrow X1 + X2$
  - SUB      X1, X2, X3                       $X0 \leftarrow X1 - X2$
  - AND      X1, X2, X3                       $X0 \leftarrow X1 \& X2$
  - ORR      X1, X2, X3                       $X0 \leftarrow X1 | X2$
- Instruções de acesso a memória (constante de 9 bits com sinal) para *doublewords*(8 bytes):
  - LDUR      X0, [X2, #24]                       $X0 \leftarrow \text{Mem}[X2+24]$
  - STUR      X0, [X2, #24]                       $\text{Mem}[X2+24] \leftarrow X0$
- Instruções de salto:
  - B          Label                               $\text{PC} \leftarrow \text{Label}$
  - CBZ      X0, Label                          se  $X0=0$  então  $\text{PC} \leftarrow \text{Label}$
 
# Codificação das instruções suportadas (I)


▣➡ Instruções do tipo R (add, sub, and, orr)



- opcode: operação realizada pela instrução  
(ADD: 454<sub>H</sub>, SUB: 658<sub>H</sub>, AND: 450<sub>H</sub>, ORR: 550<sub>H</sub>)
- Rm: número do registo com o segundo operando (0–31)
- shamt: (*shift amount*) número de posições a deslocar (para esta implementação é sempre 000000)
- Rn: número do registo com o primeiro operando (0–31)
- Rd: número do registo de destino (0–31)

# Codificação das instruções suportadas (II)


## ► Instruções do tipo D (ldur, stur)

 

- opcode: operação realizada pela instrução (LDUR: 7C2<sub>H</sub>, STUR: 7C0<sub>H</sub>)
- offset: (em cpl/2) endereço = Rn + offset
- op2: expande *opcode*; é 0 nesta implementação
- Rn: número do registo base (0–31)
- Rd: número do registo de destino (0–31)

# Codificação das instruções suportadas (III)
 
## ➡ Instruções do tipo B (b): salto incondicional




- opcode: operação realizada pela instrução (000101<sub>2</sub>)
- address: especificação do endereço (relativo ao PC) onde ir buscar a próxima instrução  
 $PC \leftarrow PC + \text{address} \times 4$


 
# Codificação das instruções suportadas (IV)

▣ Instruções do tipo CB (cbz): salto condicional



- opcode: operação realizada pela instrução ( $10110100_2$ )
- address: especificação do endereço (relativo ao PC) onde ir buscar a próxima instrução  
 $PC \leftarrow PC + \text{address} \times 4$
- número do registo a usar na comparação (com zero)

# Aspetos comuns a todas as instruções


(Nota: Para já, não considerar a instrução de salto incondicional.)

▢ Para definir a organização do CPU, é conveniente determinar quais aspetos são comuns a (quase) todas as instruções?

- Os dois primeiros passos do tratamento de todas as instruções são idênticos:
  - 1 Enviar o conteúdo do contador de programa (PC) para a memória de instruções e obter a instrução.
  - 2 Ler *um ou dois registos* (usando os campos da instrução para os seleccionar).  
A instrução LDUR apenas necessita de ler um registo (o valor do 2º registo pode ser ignorado).
- As ações subsequentes dependem da instrução, mas são semelhantes para instruções da mesma classe.
- Mesmo instruções de classes diferentes têm semelhanças. Por exemplo, todas as instruções (exceto salto incondicional) usam a ALU:
  - lógico-aritméticas: ALU efectua a operação;
  - *load/store*: ALU é usada para cálculo do endereço efetivo;
  - salto condicional: ALU é usada para efetuar a comparação.
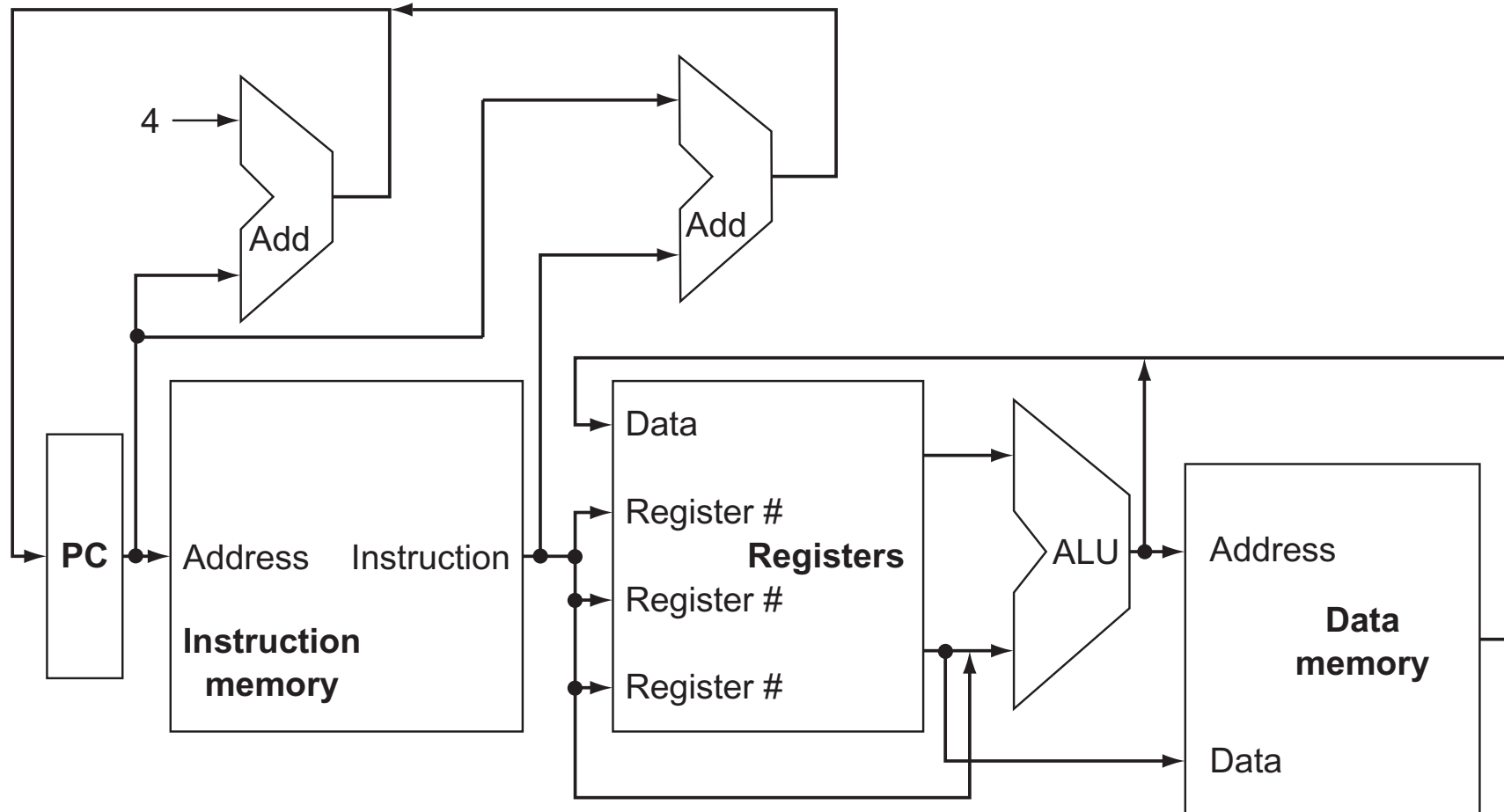
# Componentes e fluxo de informação do CPU básico

Com base nos aspetos comuns, vamos considerar a seguinte organização:



Fonte: [COD5-ARM]


Diagrama apresenta apenas o fluxo de informação; não é (ainda) o diagrama de blocos de um circuito.

# Lista de componentes a usar

▢ Que componentes lógicos são necessários?

- Memória de instruções
- Memória de dados
  - esta separação corresponde a um modelo simplificado da hierarquia de memória
- Contador de programa (PC)
- Banco de registos com três portas:
  - dois portos de leitura;
  - um porto de escrita.
- Unidade lógico-aritmética (ALU)
- Vários somadores
- Multiplexadores
  - para todas as entradas que têm diversas fontes
- Unidade de controlo
  - para comandar os multiplexadores (definir o valor dos sinais de controlo)
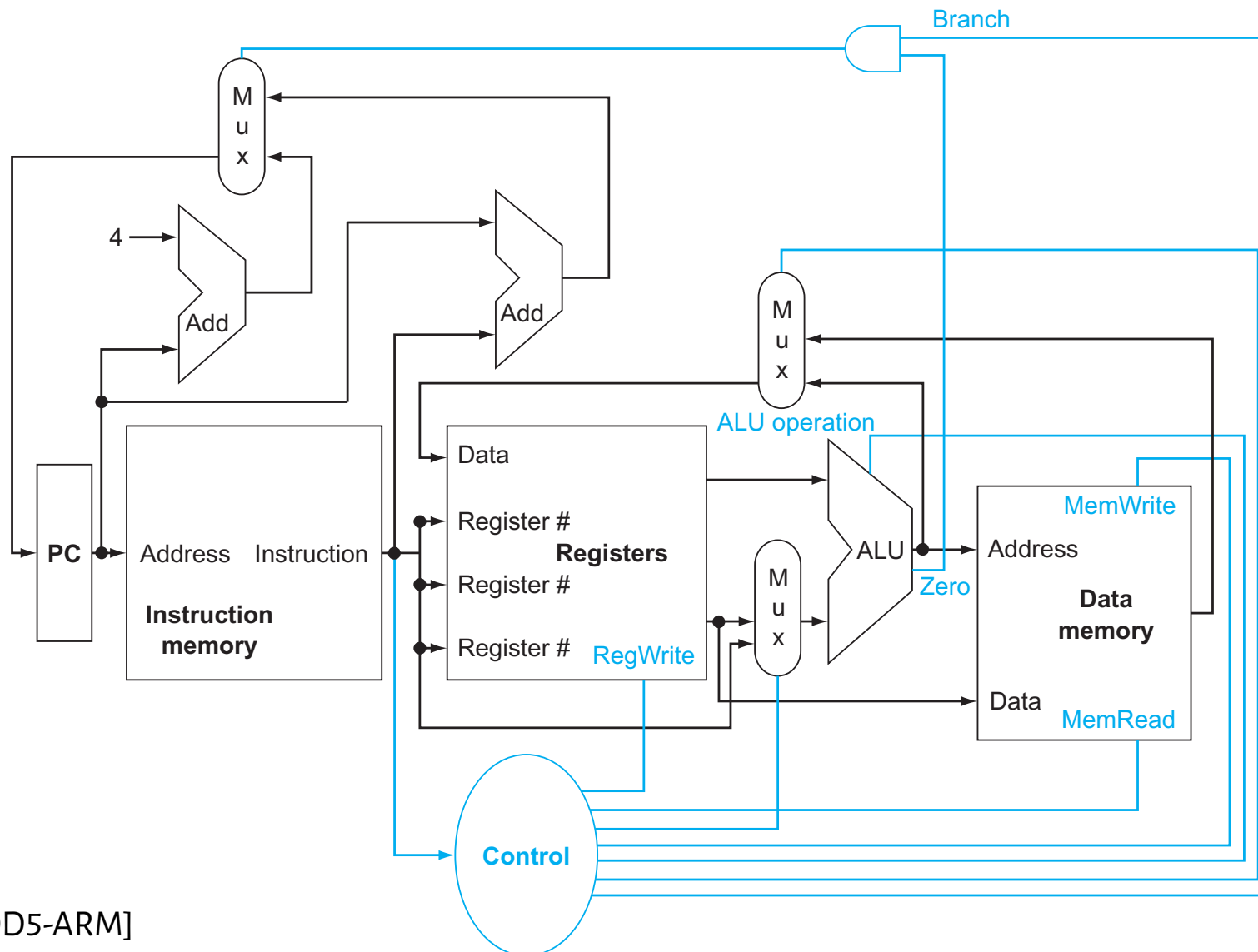
# Diagrama de blocos do CPU básico (quase completo)



Fonte: [COD5-ARM]

A azul: unidade de controlo e respetivas ligações.


1 Introdução

2 Circuitos de tratamento de dados (*datapath*)

3 Unidade de controlo
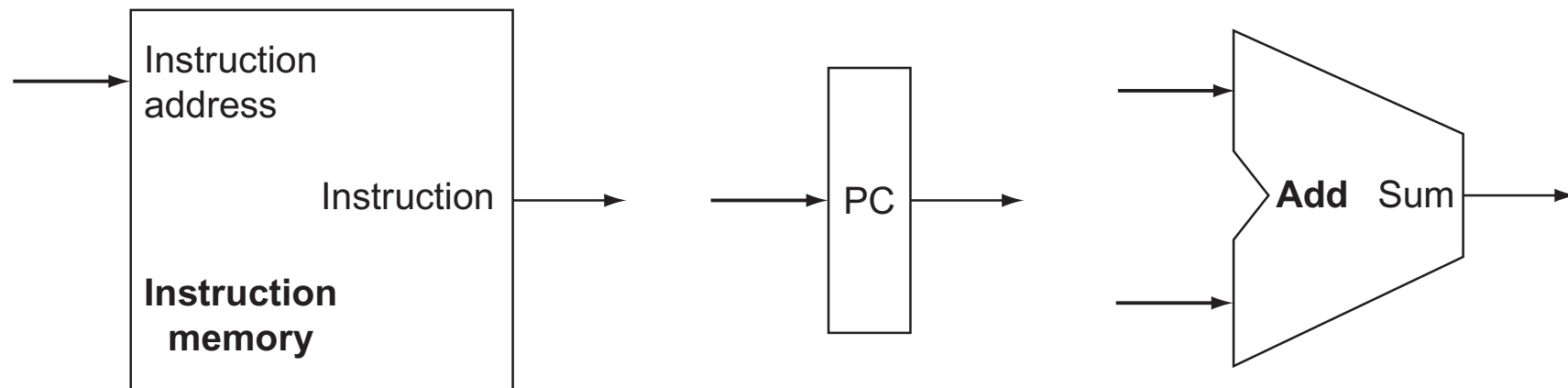
# Componentes para obtenção de instruções

➡ Componentes lógicos necessários para a tarefa de obtenção de instruções (*instruction fetch*):




a. Instruction memory

b. Program counter

c. Adder

Fonte: [COD5-ARM]


# Circuito para obtenção de instruções

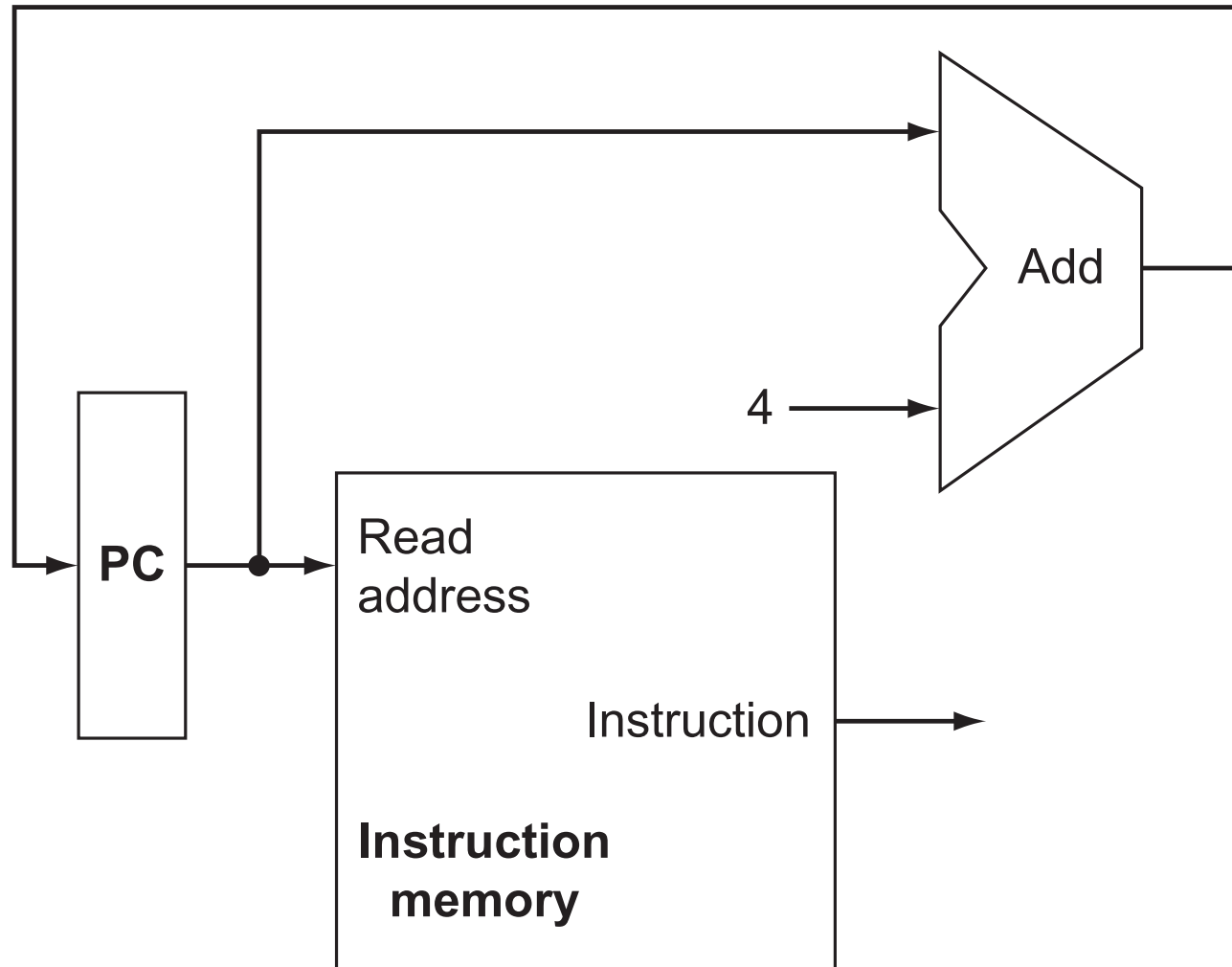

Fonte: [COD5-ARM]


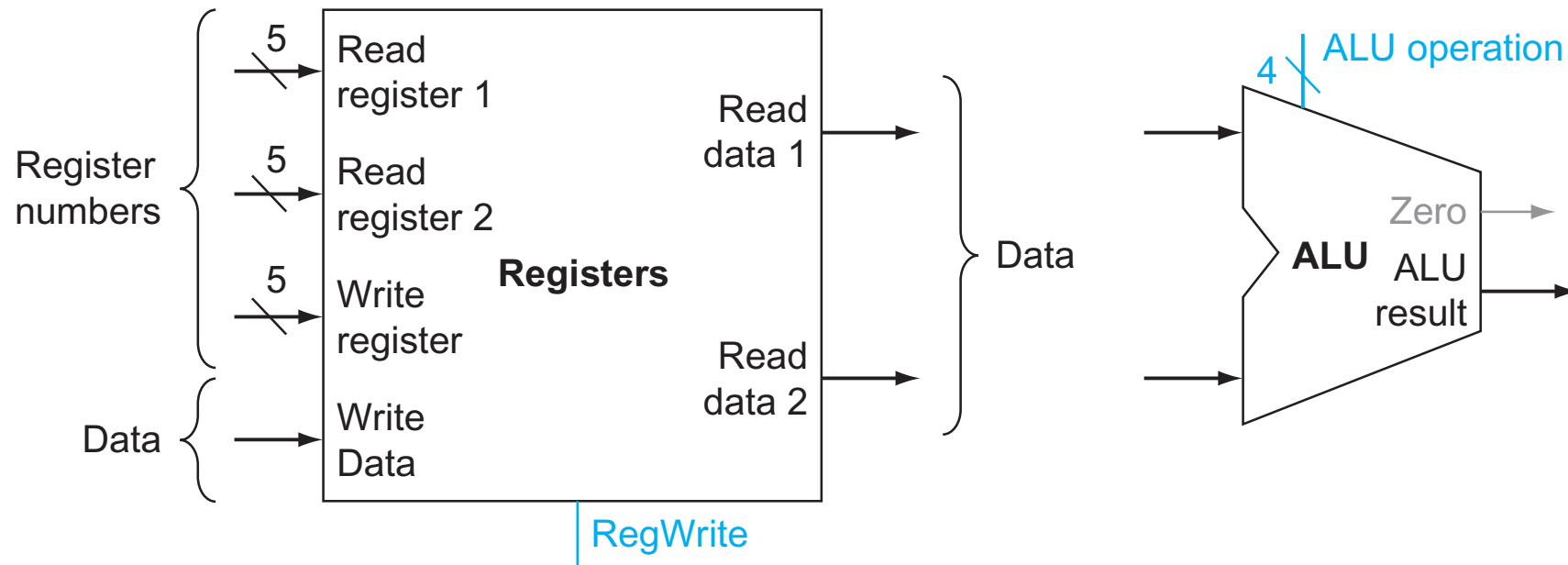
# Componentes para executar instruções do tipo R




a. Registers  
Fonte: [COD5-ARM]

b. ALU

Sinais de controlo da ALU	Função
0000	AND
0001	OR
0010	adição
0110	subtração
0111	transferir entrada B
1100	NOR
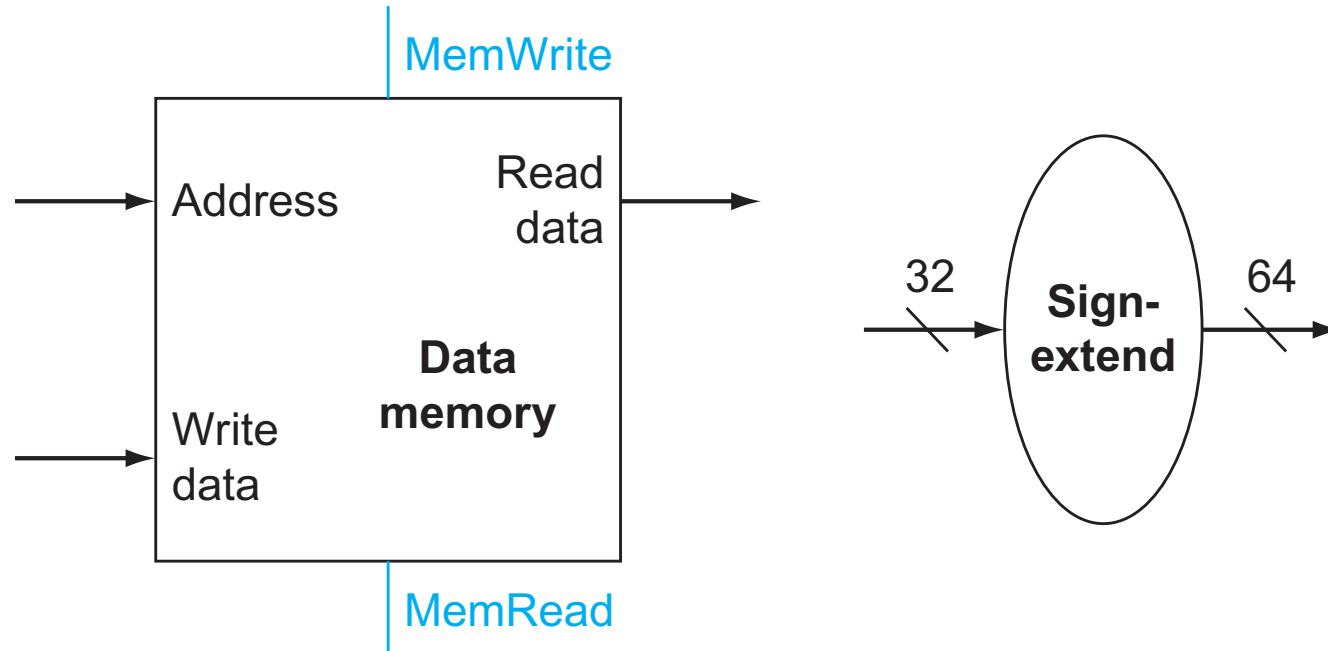
# Componentes para acessos a memória de dados



a. Data memory unit


b. Sign extension unit

Fonte: [COD5-ARM]

- **MemRead**: sinal de habilitação de leitura
  - ➡ Necessário para evitar a leitura de endereços “ilegais”, que podem surgir na entrada Address durante a execução de outras instruções que não acessem a memória.
- **MemWrite**: sinal de habilitação de escrita
- **Extensão de sinal**: extrair campo de 9 ou 19 bits e expandir para 64 (usar bit 26 da instrução: 0 para transferências de dados, 1 para CBZ)

# Componentes para avaliação da condição de salto

(Nota: apenas para a instrução CBZ.)

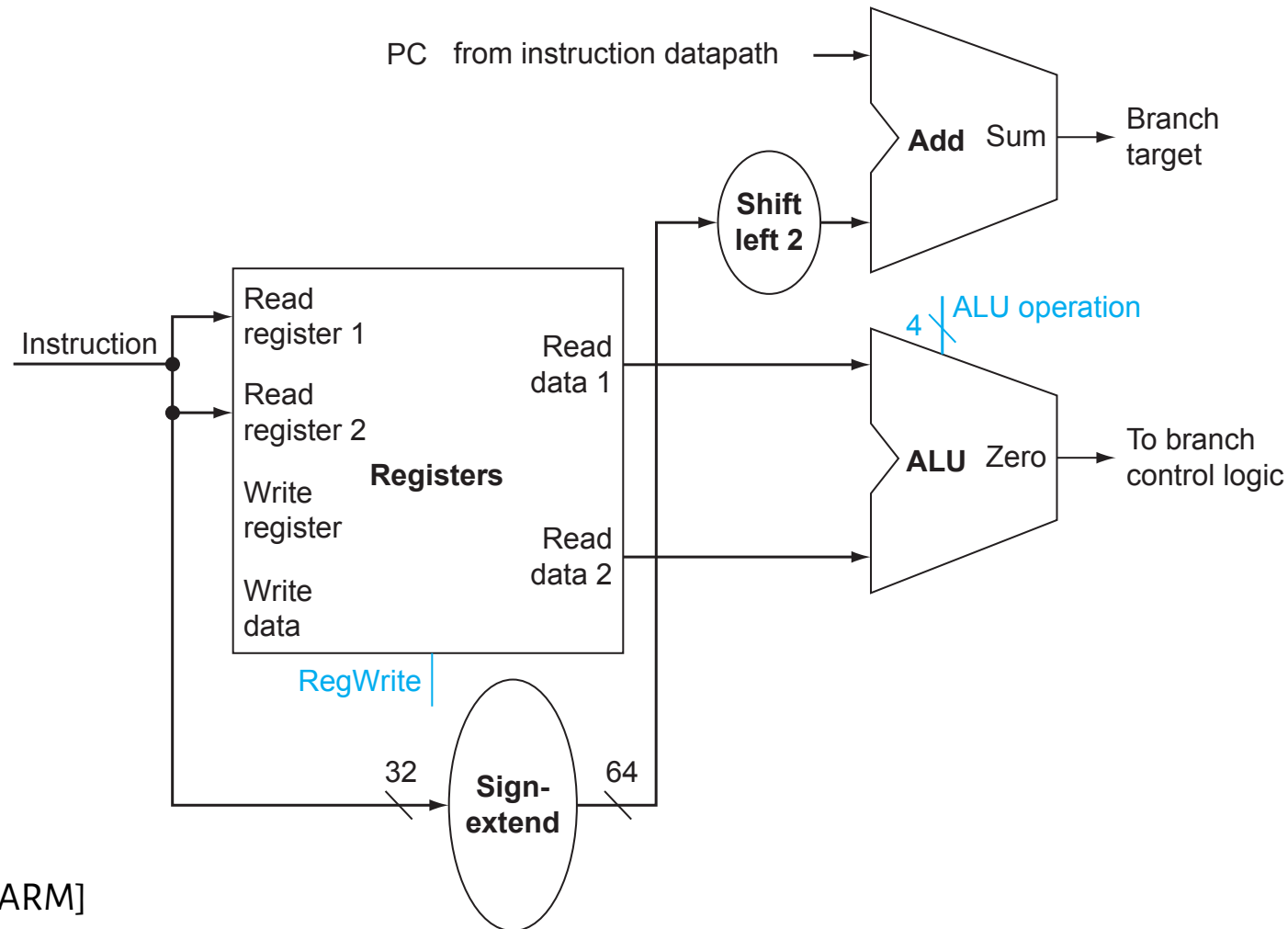


Fonte: [COD5-ARM]

➡ A operação da ALU é “transferir entrada B” (ALU operation = 011).

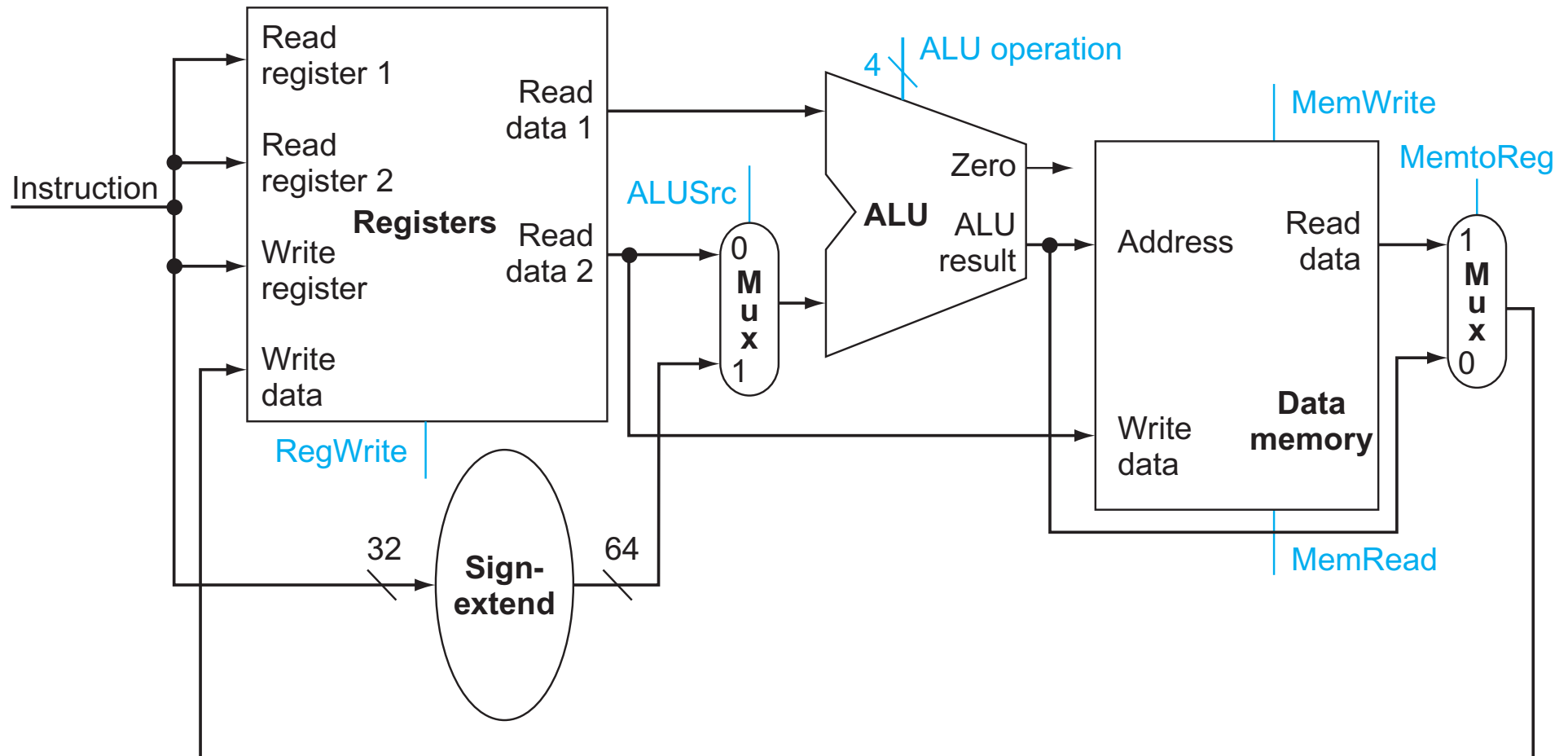
# Instruções tipo R e acessos a memória

➡ Combinar os circuitos para instruções tipo R e acessos a memória



Fonte: [COD5-ARM]

# Caminho de dados (quase) completo

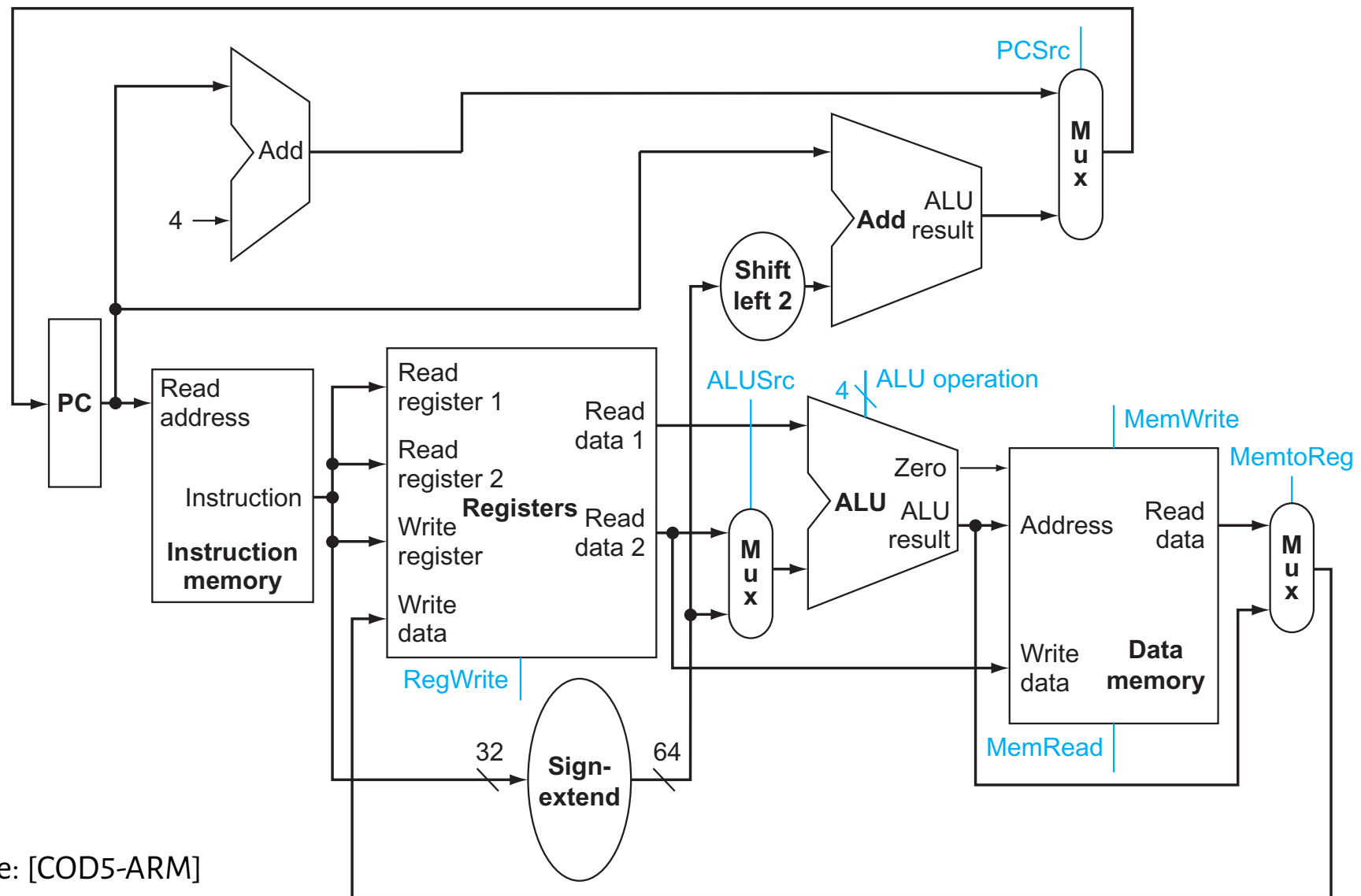

Fonte: [COD5-ARM]

Falta suporte para saltos incondicionais.


1 Introdução

2 Circuitos de tratamento de dados (*datapath*)

3 Unidade de controlo
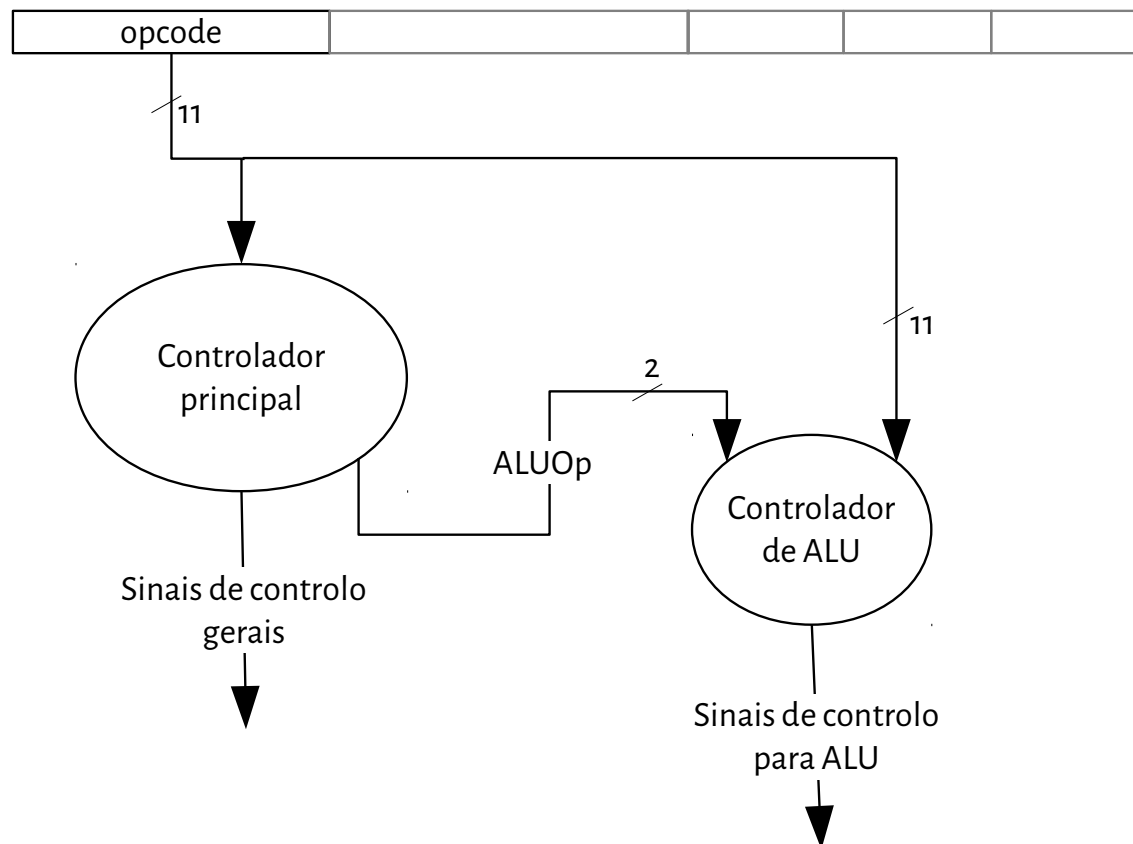
# Controlo da ALU

➡ Estratégias: Separar a unidade de controlo em duas.



■ ALU trabalha em três contextos diferentes.

- 1 instruções lógico-aritméticas:  
 $ALUOp[1:0] = 10$
- 2 cálculo de endereços:  
 $ALUOp[1:0] = 00$
- 3 comparação:  
 $ALUOp[1:0] = 01$

# Especificação do controlador de ALU

Entradas: instrução e ALUOp[1:0]

Saídas: CtrlALU[3:0]

instrução	ALUOp	Operação	opcode	Descrição	CtrlALU
LDUR	00	load register	XXXXXXXXXXXX	adição	0010
STUR	00	store register	XXXXXXXXXXXX	adição	0010
CBZ	01	branch equal 0	XXXXXXXXXXXX	transferir	0111
R	10	ADD	10001011000	adição	0010
R	10	SUB	11001011000	subtração	0110
R	10	AND	10001010000	e-lógico	0000
R	10	ORR	10101010000	ou-lógico	0001

A coluna **Ctrl ALU** especifica os valores que a entrada de controlo da ALU deve receber para que execute a operação apropriada a cada contexto (instrução).

ALUOp		Opcode field											Operation
ALUOp1	ALUOp0	I[31]	I[30]	I[29]	I[28]	I[27]	I[26]	I[25]	I[24]	I[23]	I[22]	I[21]	
0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0010
X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0111
1	X	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0010
1	X	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0110
1	X	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0000
1	X	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0001



# Observações gerais sobre a decodificação

Field	opcode	Rm	shamt	Rn	Rd
Bit positions	31:21	20:16	15:10	9:5	4:0

a. R-type instruction

Field	1986 or 1984	address	0	Rn	Rt
Bit positions	31:21	20:12	11:10	9:5	4:0


b. Load or store instruction

Field	180	address	Rt
Bit positions	31:24	23:5	4:0

c. Conditional branch instruction


- Código da instrução nas posições 31:21 ou 31:24.
- Registo de destino na posição 4:0 (instruções tipo R e LDUR)
- 1º operando dos cálculos na posições 9:5 (instruções tipo R ou D)
- 2º operando está nas posições 20:16 (Rm) ou 4:0 (Rt) [para CBZ e LDUR]
  - Usar um multiplexador para escolher registo a usar como 2º operando.
- 2º operando pode ser um valor imediato de 19 bits (CBZ) ou de 9 bits (LDUR e STUR)
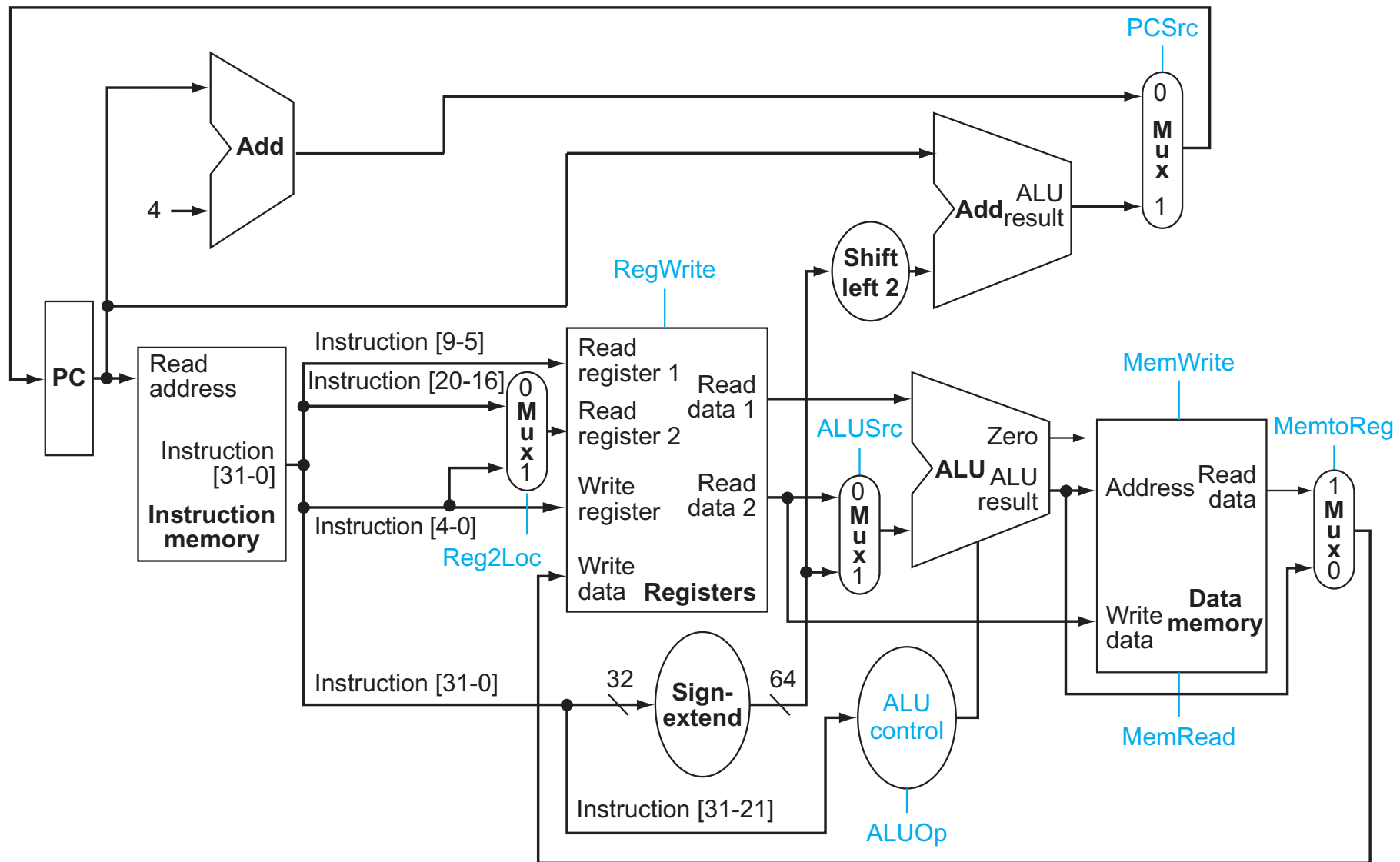
# Caminho de dados com multiplexadores e sinais de controlo



Fonte: [COD5-ARM]
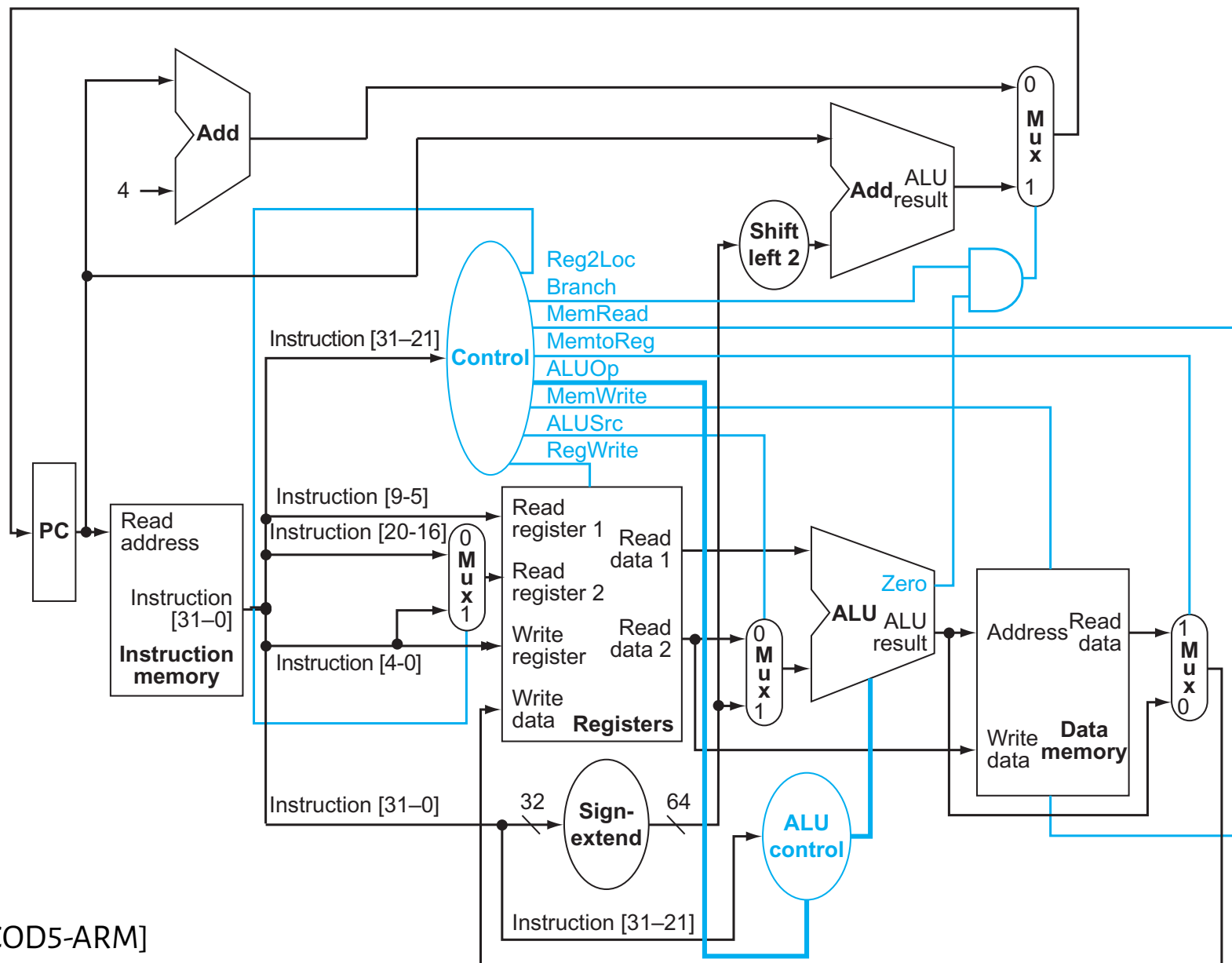
# Detalhes das ligações da unidade de controlo



Fonte: [COD5-ARM]

# Especificação dos sinais de controlo

Nome	Se valor = 0	Se valor = 1
Reg2Loc	O número do registo 2 vem do campo 20:16 (Rm)	O número do registo 2 vem do campo 4:0 (Rt)
RegWrite	Nenhum	O registo do campo 4:0 recebe o valor da entrada Write data
ALUSrc	2º operando de ALU vem da saída 2 do banco de registos.	2º operando da ALU é constante da instrução
PCSrc	PC assume valor PC+4	$PC \leftarrow$ destino do salto
MemRead	Nenhum	Memória fornece valor pedido
MemWWrite	Nenhum	Memória guarda valor especificado por entrada WriteData
MemtoReg	O valor a escrever no banco de registos provém da ALU	O valor a escrever no banco de registos provém da memória
Branch	Instrução não é CBZ	Instrução é CBZ

► PCSrc = Branch · Zero

# Especificação do controlador principal

▣ ➡ As tabelas seguintes indicam os valores que os sinais de controlo devem assumir durante o tratamento de cada instrução.

Instrução	Reg2Loc	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite
R	0	0	0	1
LDUR	X	1	1	1
STUR	1	1	X	0
CBZ	1	0	X	0

Instrução	MemRead	MemWrite	Branch	ALUop[1]	ALUop[0]
R	0	0	0	1	0
LDUR	1	0	0	0	0
STUR	0	1	0	0	0
CBZ	0	0	1	0	1

▣ ➡ Para obter tabelas de verdade é preciso substituir o nome das instruções pelo seu (*opcode*).


# Tabela de verdade do controlador principal

Input or output	Signal name	R-format	LDUR	STUR	CBZ
Inputs	I[31]	1	1	1	1
	I[30]	X	1	1	0
	I[29]	X	1	1	1
	I[28]	0	1	1	1
	I[27]	1	1	1	0
	I[26]	0	0	0	1
	I[25]	1	0	0	0
	I[24]	X	0	0	0
	I[23]	0	0	0	X
	I[22]	0	1	0	X
	I[21]	0	0	0	X
Outputs	Reg2Loc	0	X	1	1
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

Fonte: [COD5-ARM]

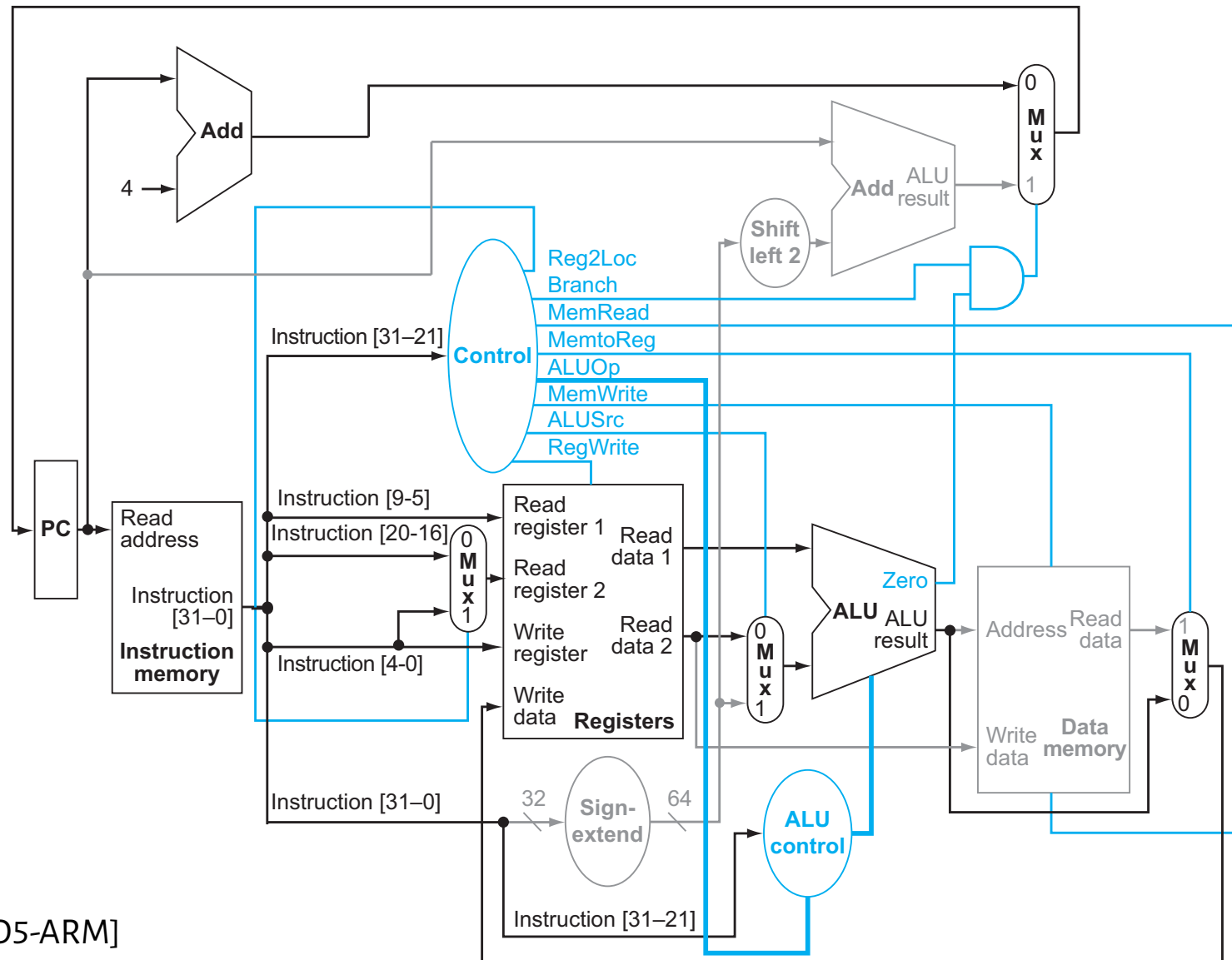
# Situação durante o tratamento de instruções do tipo R

(Sinais e componentes a cinzento não estão activos.)



Fonte: [COD5-ARM]

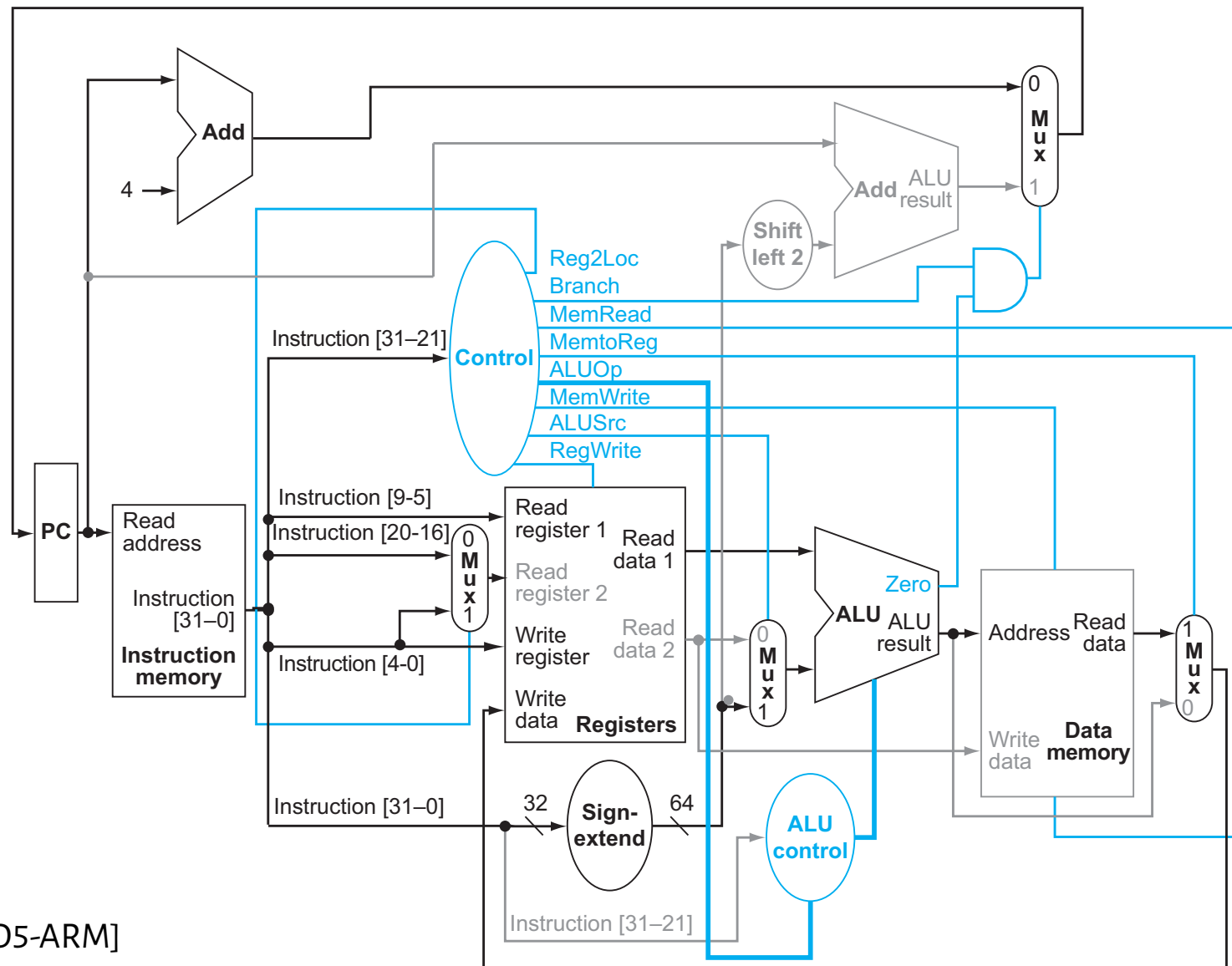
# Situação durante o tratamento de instruções de load



Fonte: [COD5-ARM]



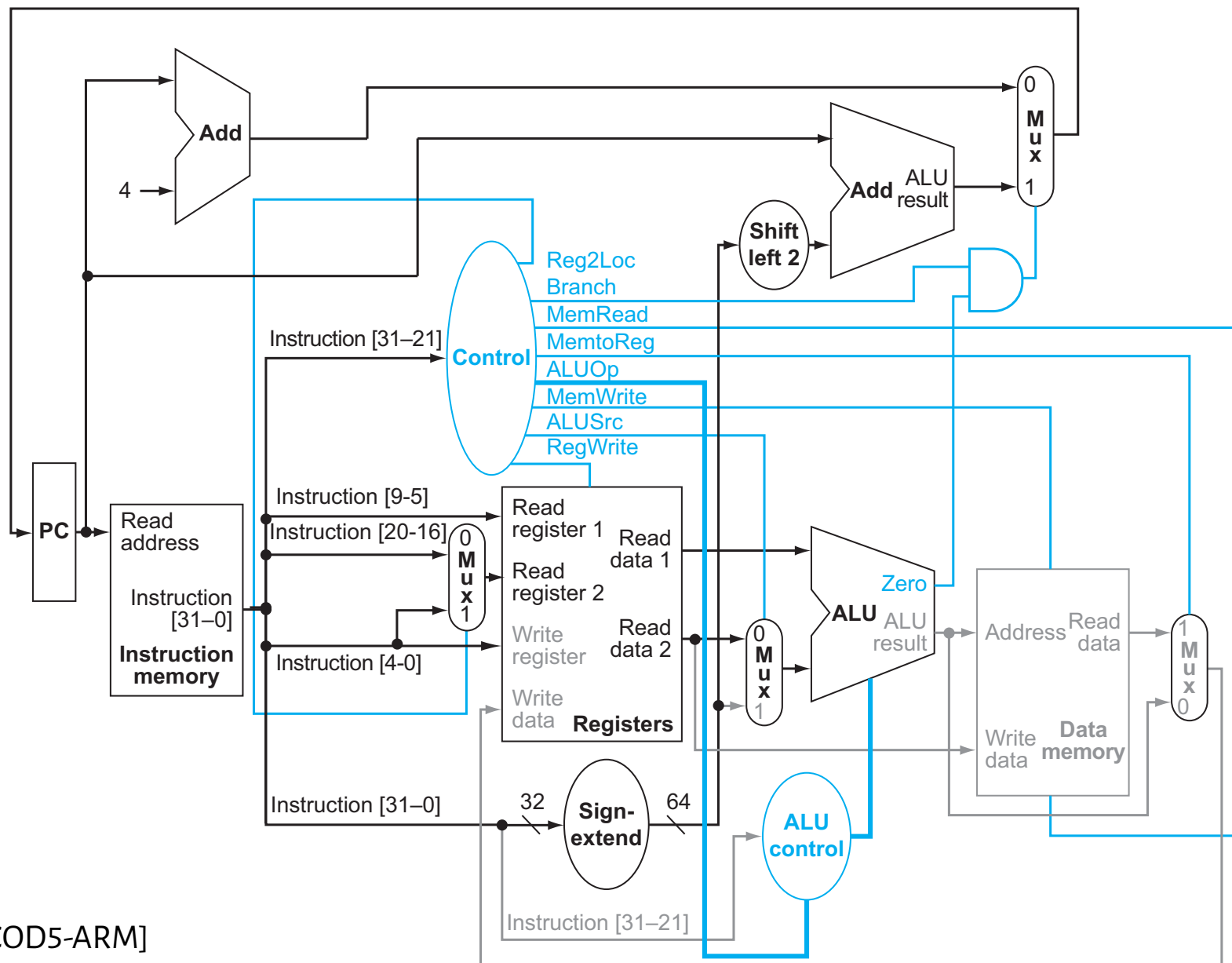
# Situação durante o tratamento do salto condicional



Fonte: [COD5-ARM]
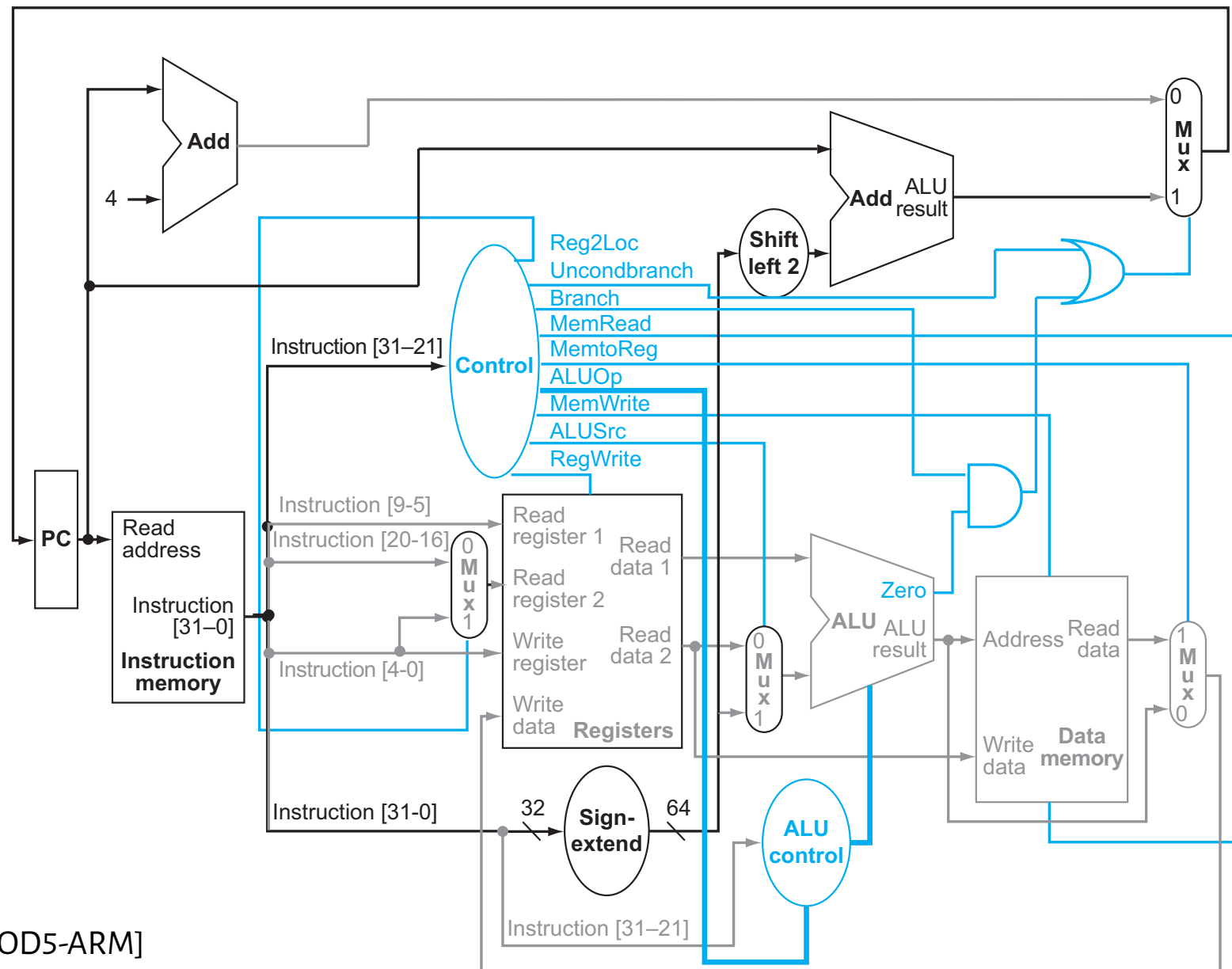
# Suporte para instrução de salto incondicional



Fonte: [COD5-ARM]

# Limitações da implementação “uniciclo”

- Unidades de controlo “uniciclo” não são usadas em processadores atuais, porque não beneficiam o desempenho.
- O período de relógio é determinado pela instrução mais demorada (provavelmente a instrução de load, neste caso).
- Esta abordagem gasta **um ciclo por instrução**, mas o **período de relógio** pode ser longo.
- Para CPUs muito simples, pode ser um abordagem viável.
- Para CPUs com instruções de complexidade muito diferente não é uma boa abordagem.
  - Divisão inteira é muito mais demorada que adição;
  - Operações de vírgula flutuante são muito mais demoradas que operações com inteiros.
- Esta abordagem não permite seguir a regra prática:  
*Reduzir o tempo de processamento dos casos mais comuns*
- Alternativa: dividir tratamento de instruções em etapas e usar um período de relógio mais curto (um ciclo por etapa).

# Referências

**COD5-ARM** D. A. Patterson & J. L. Hennessey, Computer Organization and Design: The ARM Edition

Os tópicos tratados nesta apresentação são descritos nas seguintes secções de [COD5-ARM]:

■ 4.1–4.4